


Uttar Pradesh Power Corporation Limited


Electricity Service Commission, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. S.L.D.C campus, near Mantri Awas, Vibhuti Khand Phase-2, Gomti Nagar, Lucknow-226010


Participant ID	
Participant Name	ANISH KUMAR
Test Center Name	
Test Date	19/03/2021
Test Time	2:30 PM - 5:30 PM
Subject	Technician (Electrical)

rest Date	19/03/2021	
Test Time	2:30 PM - 5:30 PM	
Subject	Technician (Electrical)	
Section : Question relate	d to knowledge of Computers of CCC level of NIELIT	
Q.1 एक्सेल सेल में सूत्र लि	खने से पहले निम्न में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है?	
Ans 🗙 1. ?		
2. &		" The state of the
× 3. %		
4. =		
	~~	Question ID : 5406262697
	C,	Status : Answered
		Chosen Option : 2
Ans	र्स लिंकिंग	Question ID : 5406262714 Status : Answered Chosen Option : 3
Q.3 4 और 9 के ASCII क		
Ans X 1.4		
2 . 5		
•		
X 3. 7 X 4. 6		
4.6		
		Question ID : 5406262679
		Status: Answered
		Chosen Option : 1
		I '


	निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें।	
Ans	X 1. MFLOPS	
	× 2. GHz	
	X 3. MIPS	
	✓ 4. Gigabyte	
		2 12
		Question ID : 5406262671 Status : Not Answered
		Chosen Option :
Q.5	मान लें कि वर्कशीट के A1 सेल में 45 दर्ज है। A1 का चयन करके, Ctrl+Shift+% व	इबाने पर क्या होगा?
Ans		·
	🗙 2. A1 का पृष्ठभूमि रंग बदल जाएगा।	
	🗙 3. वर्तनी-जाँच (स्पेलचेक) सक्रिय हो जाएगा।	
	४. A1 में दर्ज मान डिलीट हो जाएगा।	
		Question ID : 5406262704
		Status : Answered Chosen Option : 1
Q.6	एम.एस.एक्सेल के Now () फ़ंक्शन का वापसी (रिटर्न) मान क्या होता है?	
Ans	1. 1014 9110 0114 1910 010 7110 1917 19 01, 001 0 4 7 40 11 1 1014 91	रे सम्य।
	🗙 2. वर्तमान माह का दिन।	
	🗙 3. वर्तमान माह में दिनों की संख्या।)
	🗙 4. वर्तमान वर्ष का महीना।	
		Question ID : 5406262701
		Status : Not Answered
		Chosen Option :
Q.7	इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है?	
Ans	🗙 1. वे IBM निजी कंप्यूटर हो।	
	 1. वे IBM निजी कंप्यूटर हो। 2. मोडम कनेक्शन हो। 3. उनका यूनिक IP पता हो। 	
	✓ 3. उनका यूनिक IP पता हो।	
	🗙 4. कम से कम 2.1 GHz का संसाधक (प्रोसेसर) हो।	
		Question ID : 5406262707 Status : Not Answered
		Chosen Option :

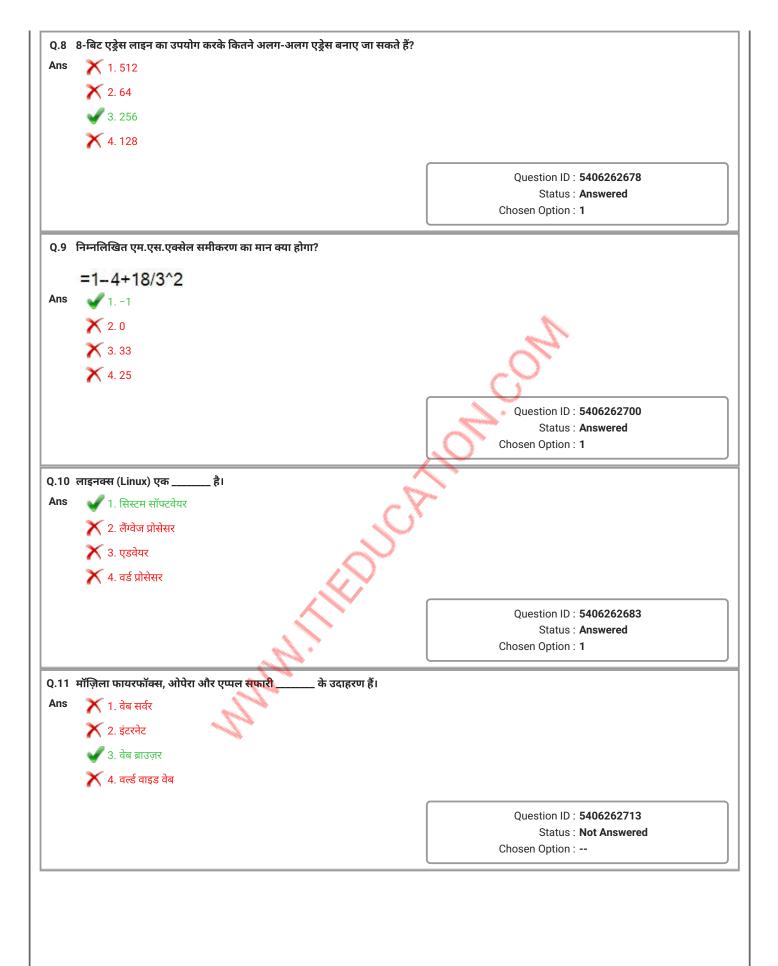

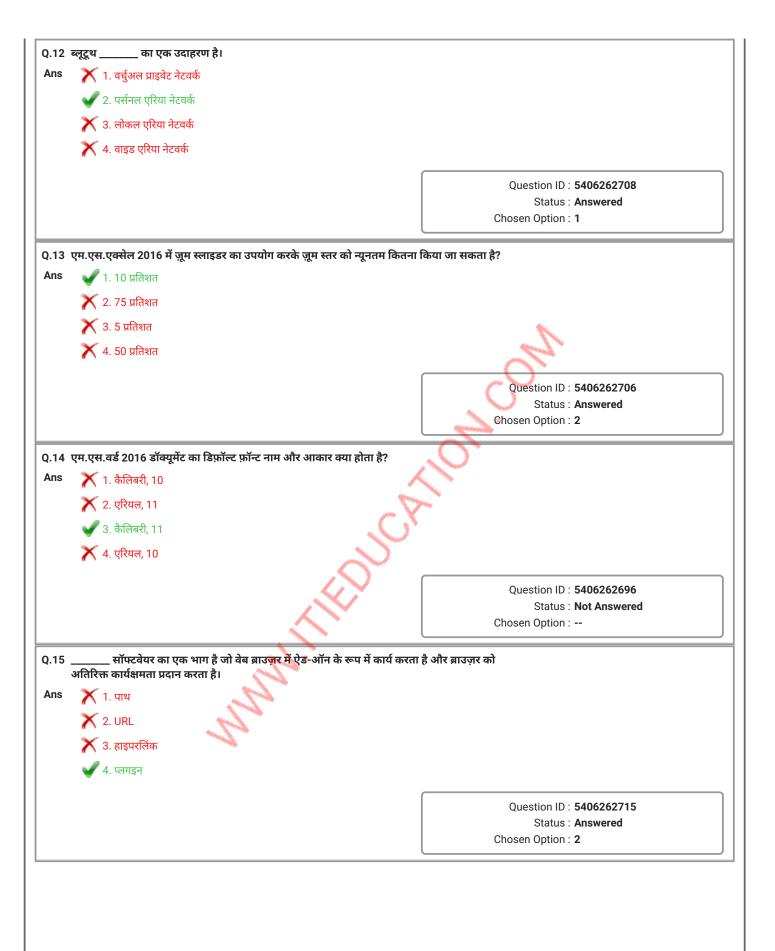

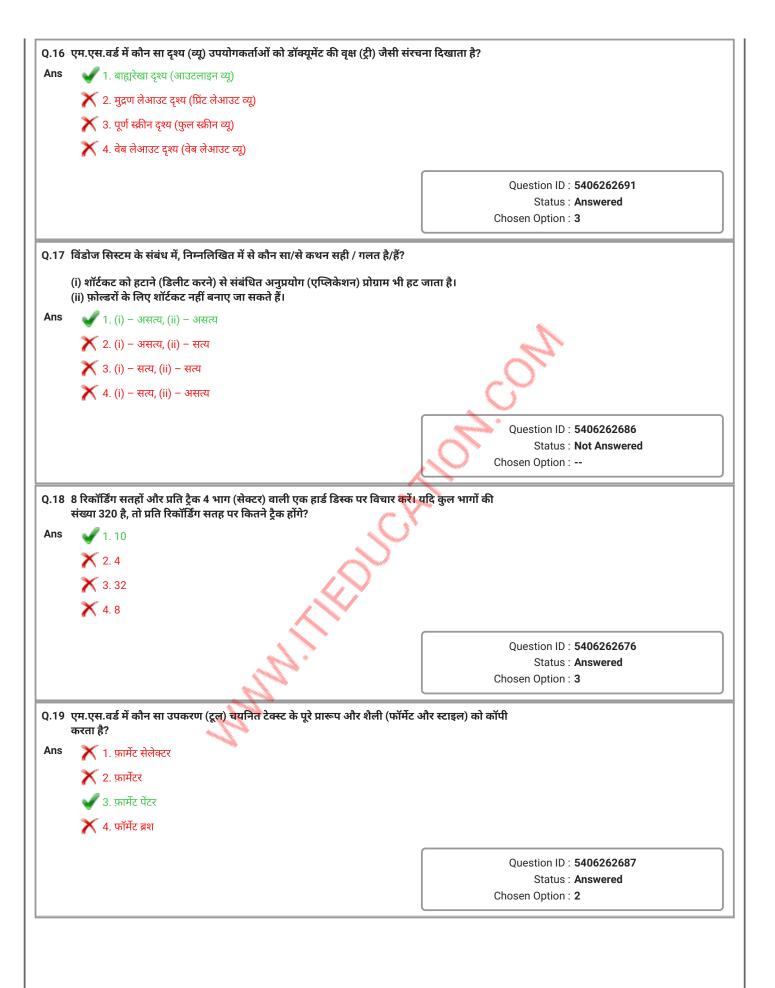

Q.20	Q.20 कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, जो इसे एक ही समय में अलग-अलग काम करने में समर्थ बनाती है?		
Ans			
	🗙 2. कर्मठता		
	🗙 3. गति		
	🗙 ४. शुद्धता		
		Outstian ID - Execution	
		Question ID : 5406262669 Status : Answered	
		Chosen Option : 2	
Q.21	एम.एस.वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेखण होता है।		
Ans	🗶 1. जस्टिफाई		
	🗶 2. सेंटर		
	√ 3. लेफ्ट		
	🗶 4. राइट		
		Question ID : 5406262688	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
Q.22	एम.एस.पॉवर पॉइंट की चयनित स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित ह	ं से किस शॉर्टकट कुंजी	
	का उपयोग किया जा सकता है?		
Ans	✓ 1. Ctrl+D		
	2. Ctrl+N		
	X 3. Ctrl+M		
	X 4. Ctrl+P		
		Question ID : 5406262717	
		Status : Answered	
	<i>M</i> .	Chosen Option : 2	
	एम.एस.एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का है?	उपयोग किया जा सकता	
Ans	1. 256		
	2.31		
	★ 3. 16★ 4. 32		
		Question ID : 5406262705 Status : Answered	
		Chosen Option : 4	

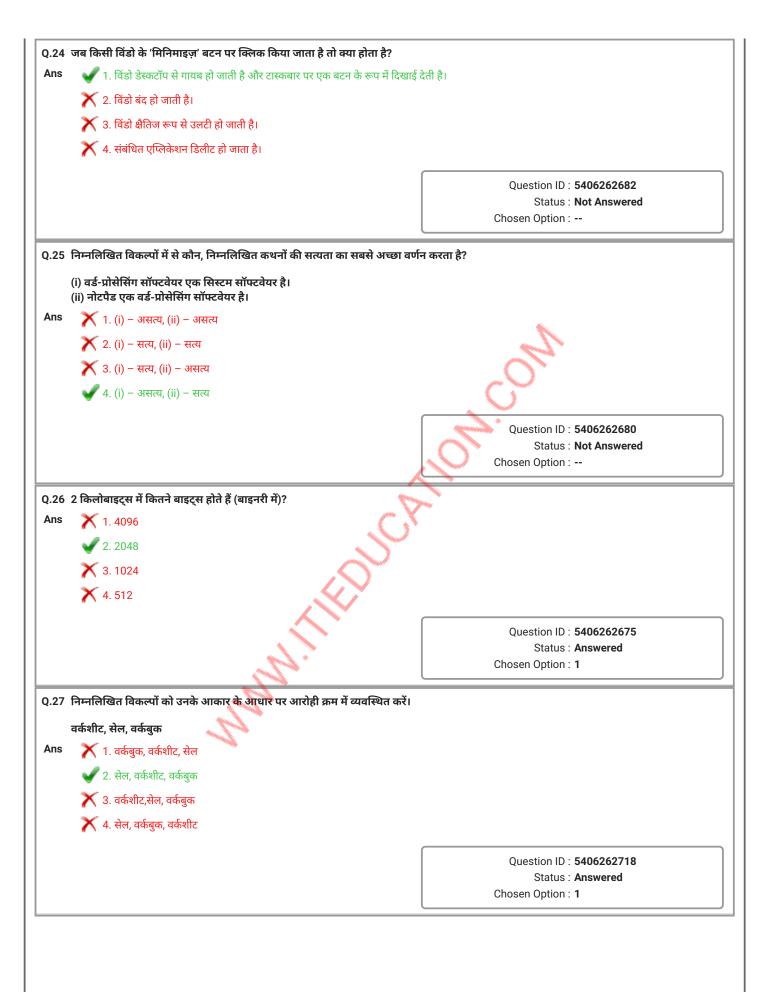



Q.20	निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न (कंप्रेशन) सॉफ्टवेयर है?	
Ans	🗶 1. विंडोज 7	
	🗸 2. विनज़िप (WinZip)	
	🗙 3. एकोरबेट राइटर	
	Х 4. एम.एसवर्ड	
		Question ID : 5406262674
		Status : Answered Chosen Option : 1
Q.29	एम.एस.वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके, A4 आकार के डॉक्यू निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं?	मेंट के अलावा,
Ans	🗙 1. पोस्टकार्ड और लेटर	
	🧹 2. A5, लीगल और एक्ज़ीक्यूटिव	
	🗙 3. A7, पोस्टकार्ड और लेटर	
	🗙 4. पोस्टकार्ड और A5	
		Question ID : 5406262693
		Status : Answered Chosen Option : 2
Q.30 एम.एस.एक्सेल विंडो का घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है।		
Ans	🗙 1. नेम बॉक्स	
	🗙 2. टाइटल बार	
	🗙 3. टास्कबार	
	🗸 4. फार्मूला बार	
		Question ID : 5406262698 Status : Answered
		Chosen Option : 4
	इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है?	
Ans	🗙 1. टेलीफोन स्विचिंग	
	2. पैकेट स्विचिंग3. टेलेक्स स्विचिंग	
	🗙 4. सर्किट स्विचिंग	
		Ougation ID : F40000744
		Question ID : 5406262711 Status : Answered
		Chosen Option : 1

2. वेरीड लार्ज स्वे 3. वेरी लार्ज स्वे 4. वेरीड लार्ज स्वे Q.33 फोन लाइनों डिजिटल सिग्नल ले जात Ans 1. ISDN	इंटीग्रेशन (Varied Large Scale Integration) इंटरफेस (Very Large Scale Interface) न इंटेरोगेशन (Varied Large Scale Interrogation) Question ID : 5406262670 Status : Answered Chosen Option : 3
X 3. वेरी लार्ज स्केट X 4. वेरीड लार्ज स्वे Q.33 फोन लाइनों डिजिटल सिग्नल ले जात Ans V 1. ISDN	इंटरफेस (Very Large Scale Interface) न इंटेरोगेशन (Varied Large Scale Interrogation) Question ID : 5406262670 Status : Answered
Q.33 फोन लाइनों डिजिटल सिग्नल ले जात Ans	न इंटेरोगेशन (Varied Large Scale Interrogation) Question ID : 5406262670 Status : Answered
Q.33 फोन लाइनों डिजिटल सिग्नल ले जात Ans	Question ID : 5406262670 Status : Answered
Q.33 फोन लाइनों डिजिटल सिग्नल ले जात Ans	Question ID : 5406262670 Status : Answered
डिजिटल सिग्नल ले जात Ans 🗸 1. ISDN	Status : Answered
डिजिटल सिग्नल ले जात Ans 🗸 1. ISDN	
डिजिटल सिग्नल ले जात Ans 🗸 1. ISDN	
डिजिटल सिग्नल ले जात Ans 🗸 1. ISDN	
Ans 🗸 1. ISDN	त उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है, और एनालॉग सिग्नल के स्थान पर ⁻ है।
💢 2. DSL	
🗙 ३. डायल-अप	
🗙 ४. केबल टीवी इंट	नेट कनेक्शन
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Question ID : 5406262712
	Status : Answered Chosen Option : 2
Q.34 विंडोज में, यदि किसी चि	द्ग (आइकन) पर थोड़ा घुमावदार तीर है, तो यह को <mark>दर्शाता है।</mark>
Ans 🗸 1. शॉर्टकट आइव	
🗙 २. स्लाइडर	C^{N}
🗙 ३. डायलॉग बॉक्स	
\chi ४. फ़ोल्डर आइक	
	Overstien ID - F40606060F
	Question ID : 5406262685 Status : Answered
	Chosen Option: 1
Q.35 निम्नलिखित में से कौन	n = 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
	ार और लैच का उपयोग करता है।
-	क्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है।
	ार रिफ्रेश विद्युत-परिपथ (सर्किटरी) की आवश्यकता नहीं होती है।
الم على على على المعارضة على ا	
4. SRAM, DRA	M स तज हाता ह।
	Question ID: 5406262673
	Status: Not Answered
	Chosen Option :

Q.36	Q.36 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ई- मेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है?		
Ans			
	✓ 2. IMAP		
	X 3. FTP		
	★ 4. POP		
	•		
		Question ID : 5406262716	
		Status : Answered Chosen Option : 1	
Q.37	एम.एस.एक्सेल कक्ष (सेल) में =SUM दर्ज करने पर क्या त्रुटि होगी?		
Ans	1. #VALUE!		
	✓ 2. #NAME?		
	※ 3. #NUM!		
	★ 4. #REF!		
		, ii 10 E10000700	
		Question ID : 5406262702 Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
)) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Q.38 Ans	एम.एस.एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?		
Alls	1. वर्कबुक में प्रत्येक वर्कशीट का एक विशिष्ट नाम होता है।		
	2. वर्कशीट के प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट एड्रेस होता है।		
	√ 3. िकसी वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम नियत होता है और उसे बदला नहीं जा सकता है।		
	🗡 4. एक वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होते हैं।		
		Question ID : 5406262699	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 3	
Q.39	एम.एस.वर्ड में, आप बना और चला कर अक्सर उपयोग किए जाने वाले काय	र् <mark>त</mark> ों को स्वचालित कर	
	सकते हैं।		
Ans	🗙 1. डॉक्यूमेंट मैप		
	🗸 2. मैक्रो		
	🗙 3. मेल मर्ज		
	🗙 ४. हाइपरलिंक		
		0 11 15	
		Question ID : 5406262694 Status : Answered	
		Chosen Option : 3	


Q.40	Q.40 एम.एस.वर्ड में 'फ़ॉन्ट' डॉयलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?		
Ans	Ans X 1. Ctrl+F		
	2. Alt+Ctrl+F		
	✓ 3. Ctrl+D		
	X 4. Alt+D		
		Question ID : 5406262689 Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
Q.41 Ans	एम.एस.वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फ़ॉन्ट की शॉर्टकट कुंजी (क्रमश:) क्या हैं?		
AllS	X 1. SHIFT+↓, SHIFT+↑		
	2. CTRL+Shift+<, CTRL+Shift+>		
	3. CTRL+SHIFT+S, CTRL+SHIFT+G		
	X 4. CTRL+↓, CTRL+↑		
		Question ID : 5406262692	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 3	
Q.42	OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत टेलनेट और FTP प्रोटोकॉल का उपयोग	ा करती है?	
Ans	🗙 1. सेशन		
	🗸 2. एप्लिकेशन		
	🗙 ३. ट्रांसपोर्ट		
	🗙 ४. नेटवर्क		
		Question ID : 5406262709 Status : Answered	
		Chosen Option : 2	
) max x ()) 0 0 x x 2 1	à-	
Q.43 Ans	एम.एस.एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का उपयोग	कया जाता हं?	
Allo	1. फार्मूला		
	🗙 2. डेटा		
	✓ 3. इंसर्ट✓ 4. होम		
	人 4. होम		
		Question ID : 5406262703	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 3	

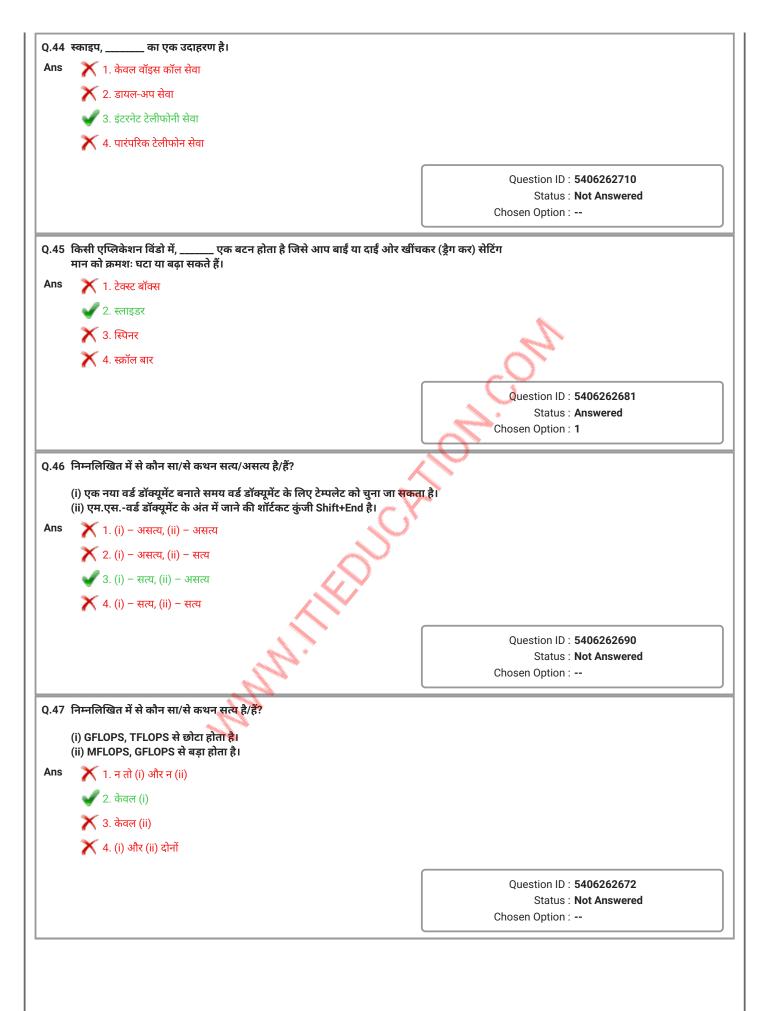

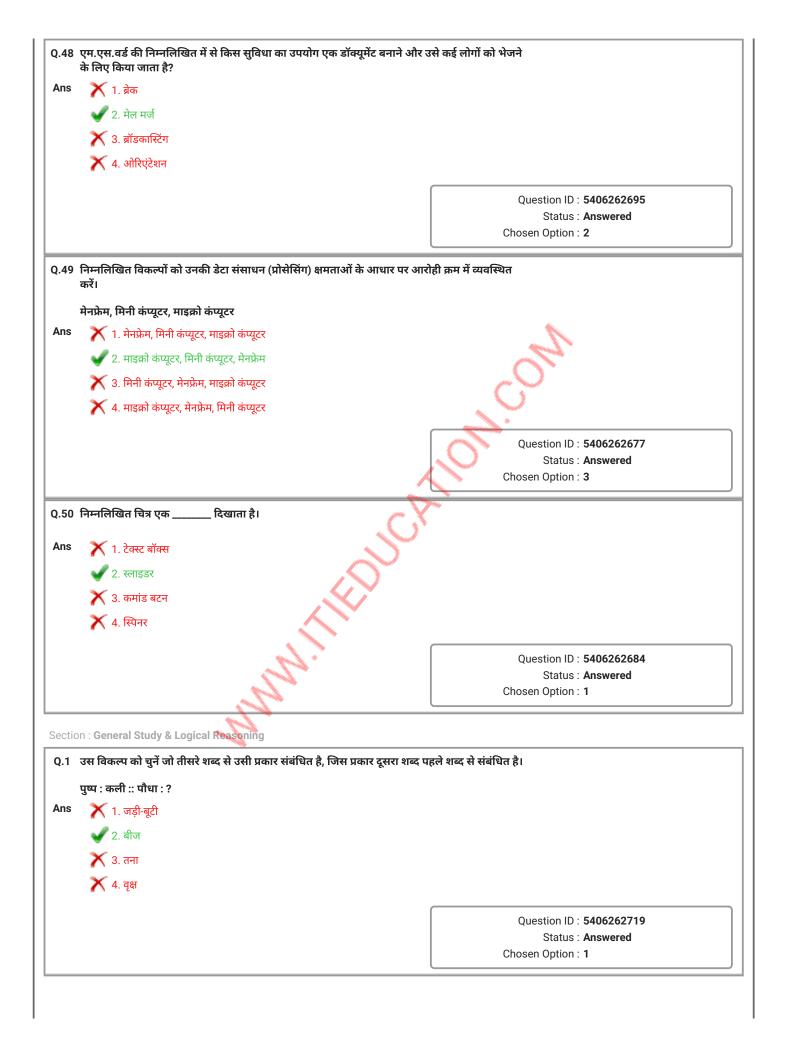



Q.2 यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में, 'DRIVER' को '418922518' लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में 'TAILOR' को क्या लिखा जाएगा?		
Ans		
× 2. 7261815129		
X 3. 1815129120		
X 4. 2019211518		
	Question ID : 5406262727 Status : Answered	
	Chosen Option : 4	
Q.3 भारत में सीमा शुल्क की वसूली और करारोपण निम्नलिखित में से कौन करता है?		
Ans X 1. स्थानीय सरकार		
🗙 2. न्यायिक निकाय		
✓ 3. केंद्र सरकार		
🗙 ४. राज्य सरकार		
• •		
	Question ID : 5406262733 Status : Answered	
	Chosen Option : 4	
Q.4 P, Q, R और S भाई हैं। A, B की पत्नी है। B, C का बेटा है। D, B की बहन है। C, R क B का P से क्या संबंध है?	ापिता है। E, D का पति है।	
Ans 🗸 1. भाई	>	
🗙 2. बहनोई/जीजा		
🗙 3. माँ		
🗙 4. पिता		
	Question ID : 5406262724 Status : Answered	
	Chosen Option : 1	
Q.5 'भाखड़ा-नांगल बहुउद्देशीय परियोजना' निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? Ans X 1. बेतवा नदी		
🗙 2. नर्मदा नदी 🗙 3. तापी नदी		
🗸 4. सतलुज नदी		
	Question ID : 5406262730	
	Status : Answered	
	Chosen Option : 2	

	Q.6 निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान हैं और एक भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान करें।	
Ans		
	✓ 2. पत्थर	
	🗙 3. एल्युमिनियम	
	🗙 4. लोहा	
		Question ID : 5406262722 Status : Answered
		Chosen Option : 2
0.7		ा नहीं है?
Q.7 Ans	निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली, 'बिलियर्ड्स' नामक खेल से संबंधि 1. पिचर	त नहा ह <i>र</i>
	★ 2. पॉट	
	🗙 3. हज़ार्ड	
	X 4. इन-ऑफ	
	4. ફન-લામ	
		Question ID : 5406262735
		Status : Answered Chosen Option : 4
		Chosen option . 4
Q.8	यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में, 'MAGNIFICIENT' को 'TNEICIFING	
Ans	में 'VOLUMINOSITY' को क्या लिखा जाएगा?	
Allo	1. MULOVINOTISY	CX
	2. YTINOSILUMVOL	
	3. MULOVYTISONI	
	4. YTISONIMULOV	
		Question ID : 5406262726
		Status : Answered
	17.	Chosen Option : 4
Q.9	'ब्लैक पैगोडा' को दिया गया <mark>एक ना</mark> म है।	
Ans	🗙 1. योगमाया मंदिर, दिल्ली	
	🗙 2. मीनाक्षी मंदिर, मदुरै	
	🗸 3. सूर्य मंदिर, कोणार्क	
	🔀 4. लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर	
		Question ID : 5406262738 Status : Answered
		Question ID : 5406262738 Status : Answered Chosen Option : 3
		Status : Answered

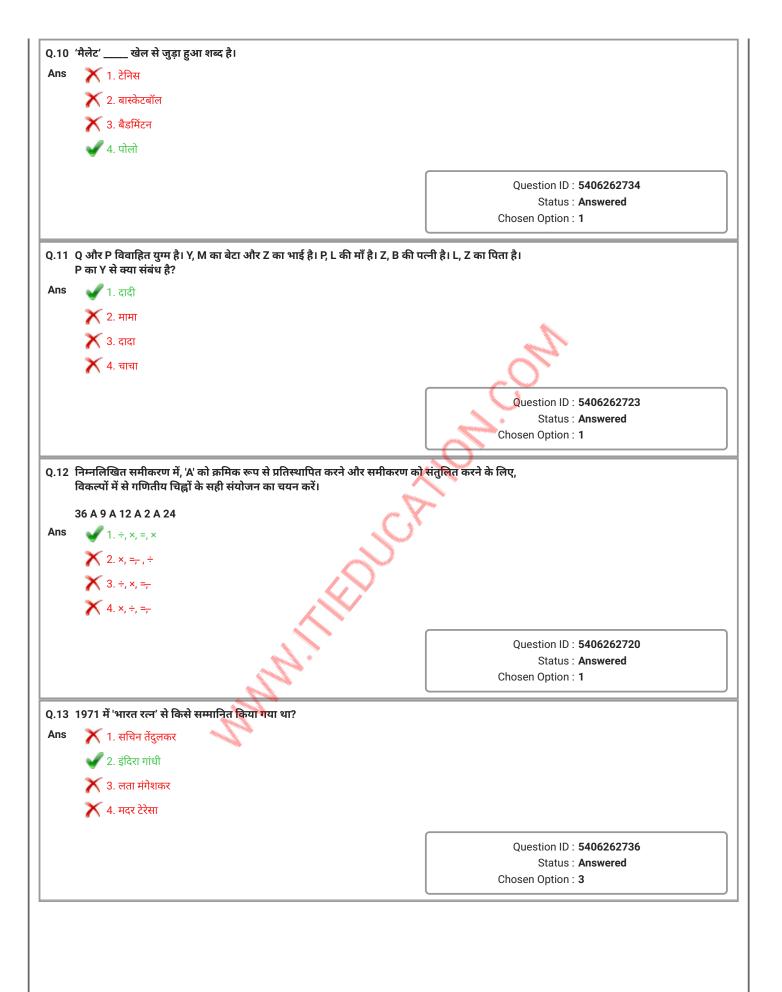

Q.14	निम्नलिखित में से कौन-सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार है?	
Ans	🗙 1. बैसाखी	
	🗙 2. धनतेरस	
	🗙 3. बिहु	
	🗸 4. पोंगल	
		Question ID : 5406262737
		Status: Answered
		Chosen Option : 1
Q.15	दादरा और नगर हवेली को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासि निगमित किया?	त प्रदेश के रूप में
Ans	🗸 1. संविधान संशोधन अधिनियम 1961	
	🔀 2. संविधान संशोधन अधिनियम 1963	
	🗙 3. संविधान संशोधन अधिनियम 1971	A.
	🗙 4. संविधान संशोधन अधिनियम 1951	
		Question ID : 5406262732
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.16	दिए गए सादृश्य में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न चिह्न (?) के स्थान	पर आएगी?
Ans	X 1.	
	√ 2.	
	X 3.	
	X 4.	
		Question ID : 5406262721
		Status : Answered Chosen Option : 2
	निम्नलिखित में से किसे 'जादुई सूत्रों (मंत्र-तंत्र) की पुस्तक' भी कहा जाता है?	
Ans	1. अथर्ववेद	
	🗙 2. ऋग्वेद 🗙 3. यजुर्वेद	
	3. यजुवद4. सामवेद	
	4. सामवद	
		Question ID : 5406262729
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Chosen Option . 2

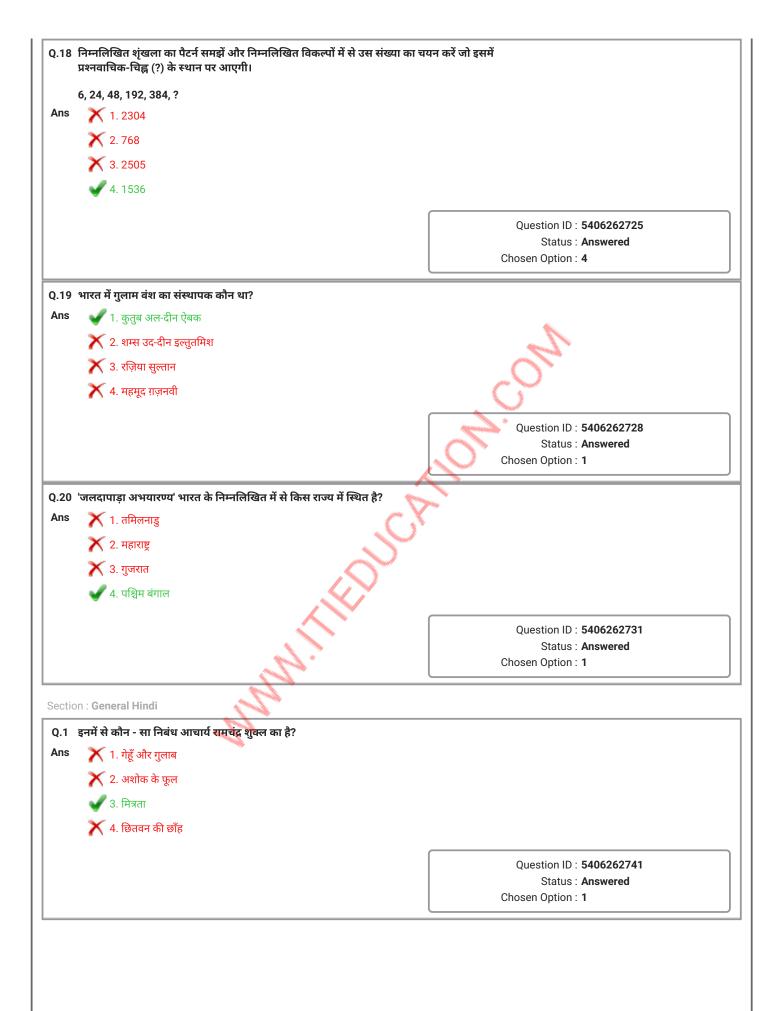


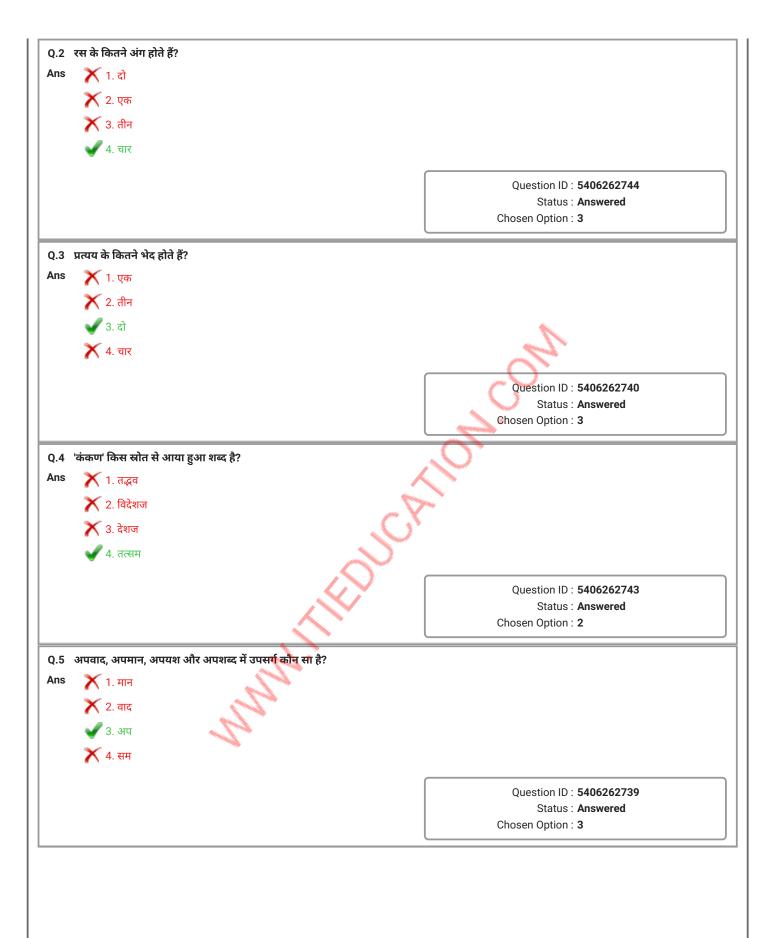



Q.6	'चौराहा' शब्द में कौन-सा समास है?	
Ans		
	🗙 2. कर्मधारय	
	🗙 3. बहुव्रीहि	
	🗙 ४. तत्युरुष	
		Question ID : 5406262742
		Status : Answered Chosen Option : 1
Q.7	'बिपति कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत' इस काव्य - पंक्ति में कौन -सा अलंकार है?	
Ans	🗙 1. विभावना	
	X 2. यमक	
	🗙 3. अनुप्रास	
	🗸 4. रूपक	
		Question ID : 5406262751
		Status: Answered
		Chosen Option : 3
Q.8	सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रियासत की रानी को विषय बनाकर अपनी चर्चित कवित	ा लिखी थी?
Ans	🗙 1. दितया की रानी	
	🗙 2. रीवा की रानी	
	🗙 3. ग्वालियर की रानी	
	✓ 4. झाँसी की रानी	
		Question ID : 5406262747 Status : Answered
		Chosen Option: 2
	'वीर रस' का स्थायी भाव क्या है? ** 1. शोक ** 2. वात्सल्य ** 3. उत्पाह	
Ans	🗙 1. शोक	
	2. वात्सल्य	
	0. ottil)	
	🗙 4. हास	
		Question ID : 5406262753
		Status : Answered
		Chosen Option : 3


Q.10	तुलसीदास की कृति 'विनयपत्रिका' की भाषा क्या है?	
Ans	🗙 1. मैथिली	
	🗸 2. ब्रजभाषा	
	🗙 3. खड़ी बोली	
	🗙 4. अवधी	
		Question ID : 5406262752
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.11	'काग के भाग बड़े सजनी हरि-हाथ सों लै गयौ माखन-रोटी'- इस काव्य - पंक्ति के रचिय	ता कौन हैं?
Ans	🗙 1. सूरदास	·
	🗙 2. कुंभनदास	
	🗙 3. रसलीन	
	✓ 4. रसखान	
		Question ID : 5406262746 Status : Answered
		Chosen Option : 2
0.12	इनमें से किस लेखक को ललित निबंधकार नहीं माना जाता है?	
Ans	1. रामवृक्ष बेनीपुरी	
	🗙 2. कुबेर नाथ राय	
	✓ 3. रामचंद्र शुक्ल	
	🗙 ४. हजारी प्रसाद द्विवेदी	
		Question ID : 5406262748 Status : Answered
		Chosen Option : 3
0.10		
Q.13 Ans	इनमें से कौन - सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? 1. बड़े घर की बेटी	
7410	✓ 2. ठेस	
	X 3. कफन	
	🗙 ४. सवा सेर गेहूँ	
	4. सपा सर गह	
		Question ID : 5406262749
		Status : Answered Chosen Option : 1
		522 2p

Q.14	एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द क्या कहलाते हैं?		
Ans	🗸 1. पर्यायवाची		
	🔀 2. श्रुतिसमभिन्नार्थक		
	🗙 3. अनेकार्थी		
	🗙 4. विलोम		
		Out at the ID + 540000745	
		Question ID : 5406262745 Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
0.15	'चारू चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही हैं जल थल में' इस काव्य - पंक्ति में कौन - सा अलं	ਸ਼ਾਟ ਫੈ?	
Ans	★ 1. रूपक		
	🗸 2. अनुप्रास		
	🗙 3. उपमा		
	X 4. यमक		
		Question ID : 5406262750	
		Status : Answered Chosen Option : 2	
Section	n : General English		
Q.1	Select the option that expresses the given sentence in reported speech.		
	Sita said, "I read my book."	•	
Ans	1. Sita said that I read her book.		
	2. Sita said that she read her book.		
	3. Sita said that she read my book.		
	X 4. Sita said that she is reading her book.		
		Question ID : 5406262765	
	<i>11</i> .	Status : Answered	
		Chosen Option : 3	
Q.2	Q.2 Select the option that expresses the given sentence in reported speech.		
	He said to me, "You are sad."		
Ans	X 1. He said me that I was sad.		
	2. He told that I was sad.		
	X 3. He told me that I am sad.		
	4. He told me that I was sad.		
		Question ID : 5406262766	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 3	

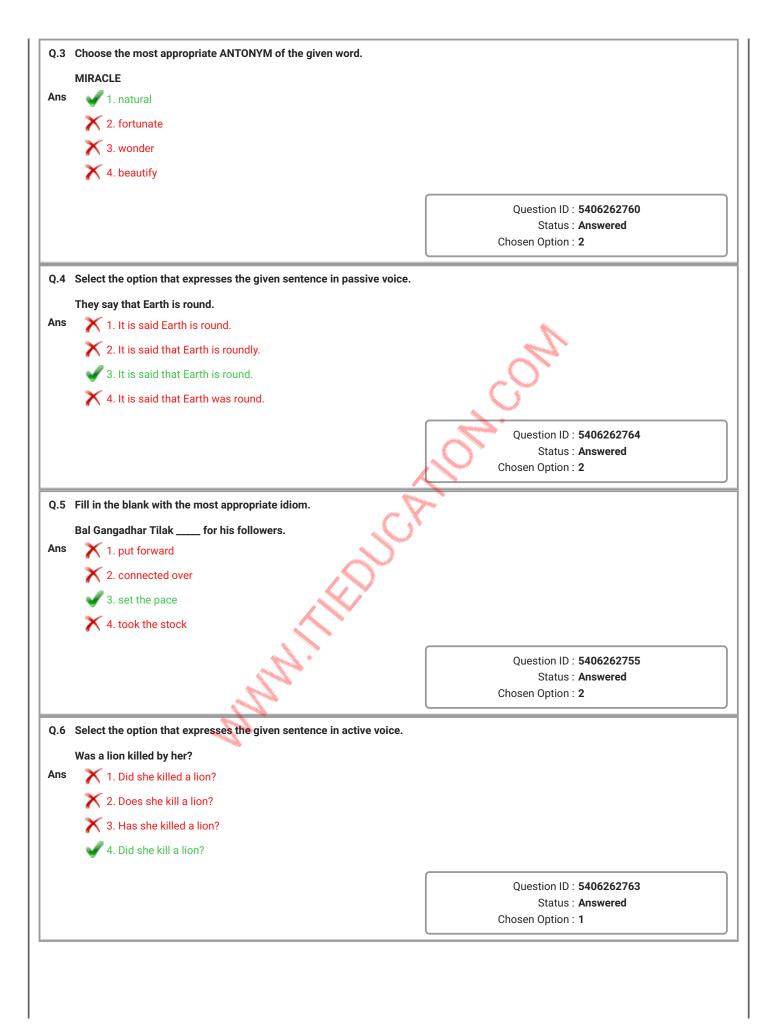

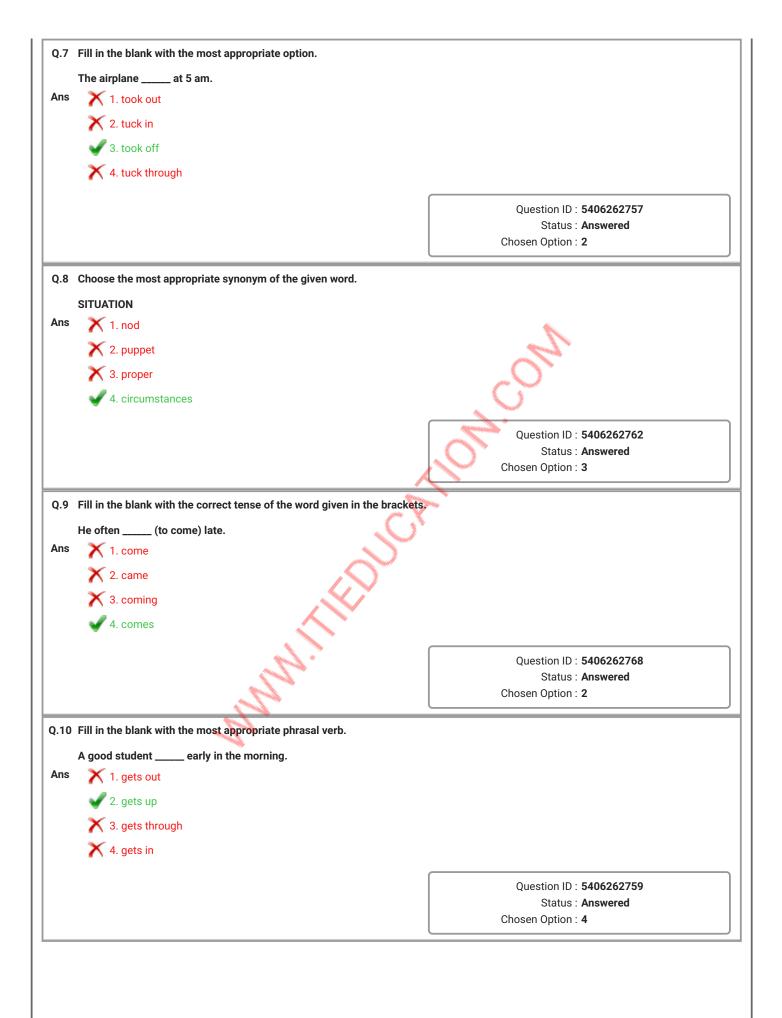


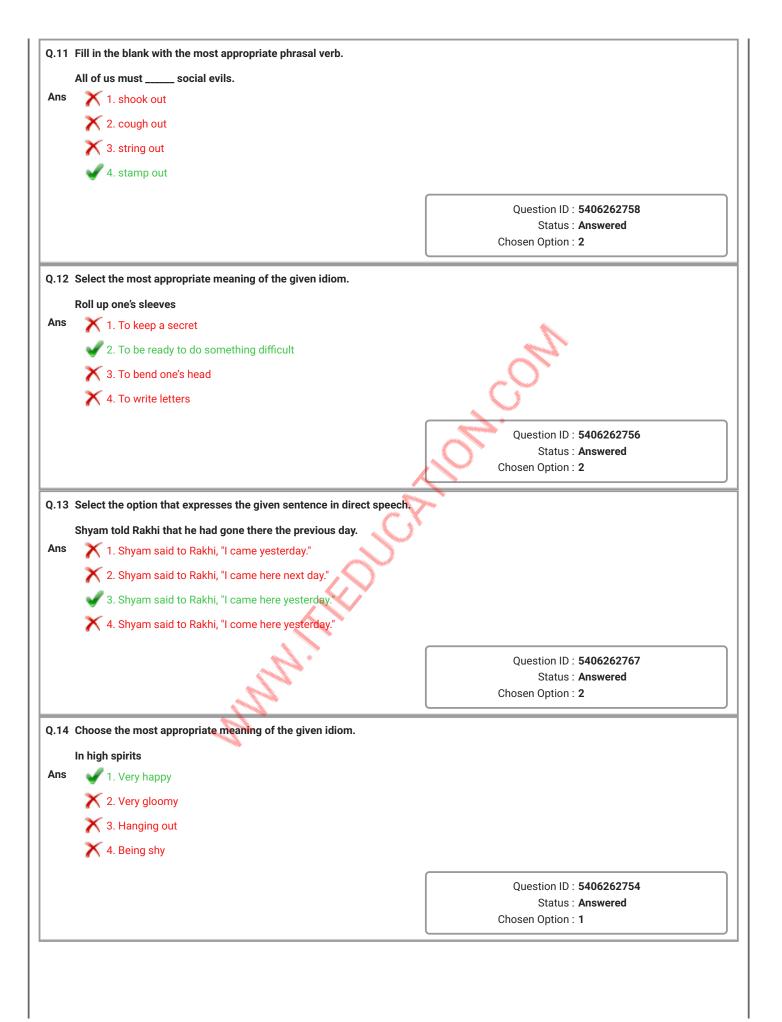


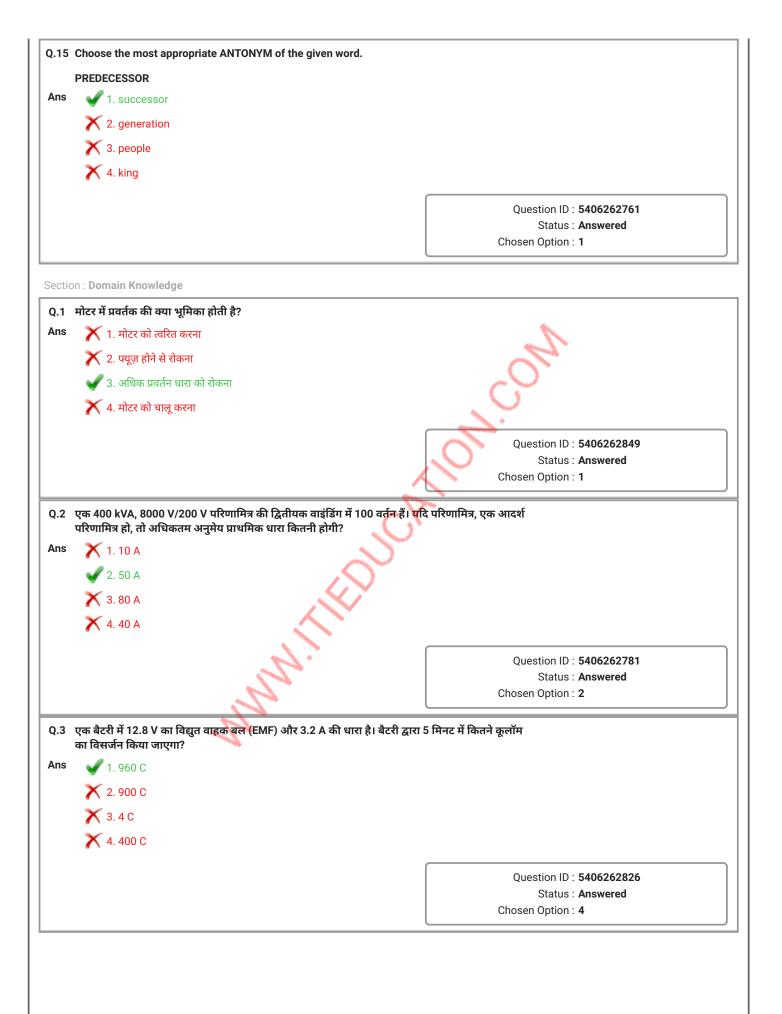

Q.4	निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है?	
Ans	🗙 1. सोना	
	🗙 २. ताँबा	
	✓ 3. चाँदी	
	🗙 ४. जस्ता	
	4. 900	
		Question ID : 5406262784
		Status : Answered
		Chosen Option : 3
Q.5	सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) गैस की परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है।	
Ans	🔀 1. वायु के मान के बराबर	
	🔀 2. वायु के मान से कम	
	🗙 3. वायु के मान से 10 से 15 गुना	
	✓ 4. वायु के मान से 2.5 गुना	
		Question ID : 5406262869
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Grider Sprior 2
Q.6	The induction motor which has the highest power factor on operation a	t full load is:
Ans	X 1. shaded pole	
	X 2. capacitor start type	
	3. capacitor run type	
	X 4. split phase	
		Question ID : 5406262813
		Status : Answered Chosen Option : 3
Q.7	1200 RPM पर घूर्णन कर रही एक 6 ध्रुव कुंडली से जुड़े DC जनित्र द्वारा उत्पादित EN अभिवाह प्रति ध्रुव 0.3 mWb और आर्मेचर चालकों की कुल संख्या 1000 है।	/IF ज्ञात करें। इसका
Ans	X 1.8 V	
	× 2. 18 V	
	3.6 V	
	✓ 3.6 V✓ 4.9 V	
		Ougetier ID : F40000000
		Question ID : 5406262821 Status : Answered
		Chosen Option : 2

าร	होगा? √ 1.6 V		
	★ 2.3 V★ 3.2 V		
	X 4.4 V		
	** **********************************		
		Question ID: 5406262779	
		Status : Answered Chosen Option : 1	
		Silesti spileti i	
.9	एक प्रत्यावर्तित्र में, आद्य चालक की गति को द्वारा नियंत्रित किया ज	ग सकता है।	
ns	🗙 1. युग्मनों (कपलिंग्स)		
	🔀 2. आरोधों (ब्रेक्स)		
	🗙 3. निस्यंदकों (फिल्टर्स)	And the second	
	🗸 4. अधिनियंत्रकों (गवर्नर्स)		
		Question ID : 5406262908 Status : Answered	
		Chosen Option : 2	
.10 Ans	In an induction motor, a blocked rotor test is used to find: 1. air damping loss		
	2. variable losses	C,	
	3. friction loss		
	4. constant losses	*	
		Question ID : 5406262858	
		Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
.11	एक डायोड की स्विचन आवृत्ति पर निर्भर करती है।		
Ins	🗙 1. क्षरण धारा		
	🗙 2. डायोड धारा		
	🗙 3. संतृप्ति धारा		
	4. उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल		
	<u> </u>		
		Question ID: 5406262901	
		Status : Answered Chosen Option : 2	
		οποσείτο ορτίοπ . Ζ	

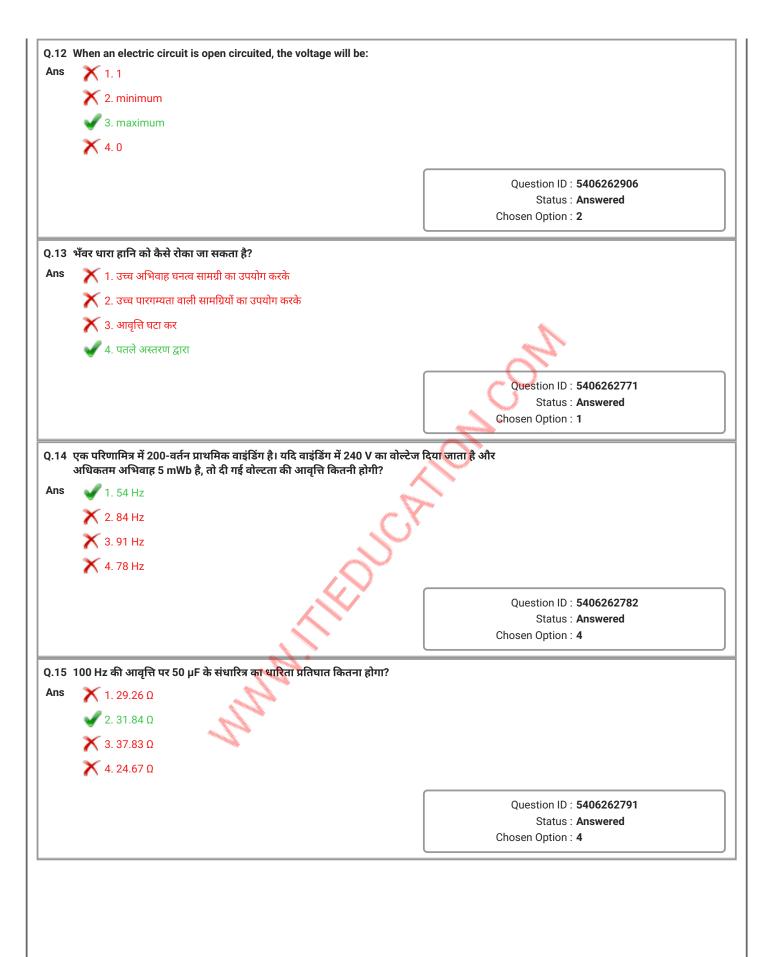

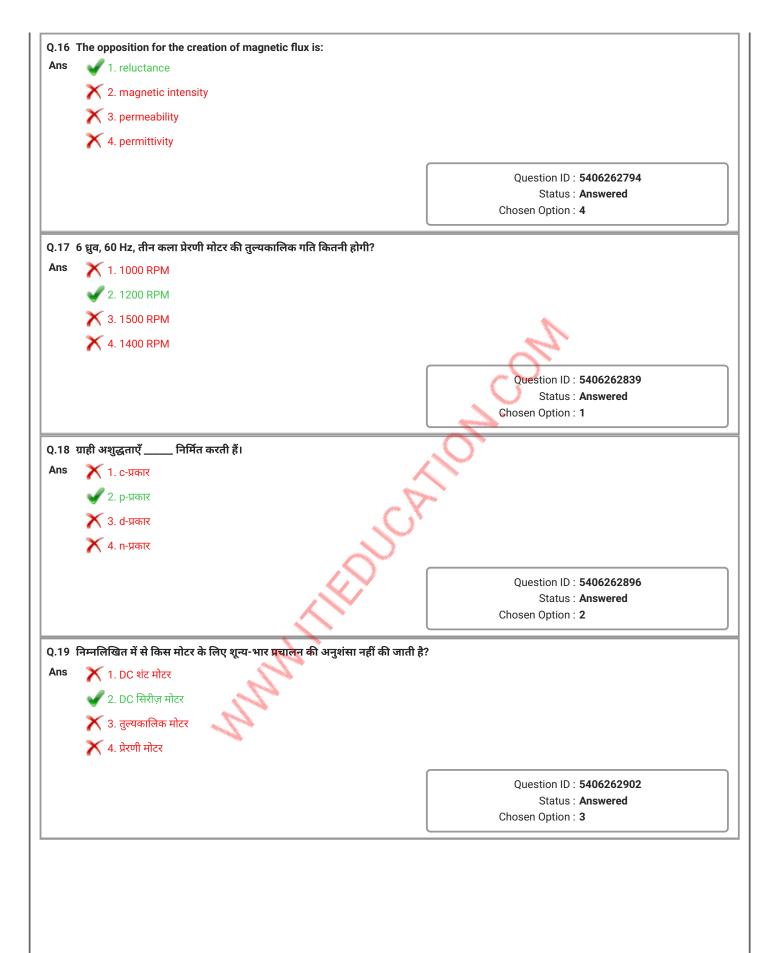


	किसी परिणामित्र का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्राचल पर निर्भर करता है?		
ns	🗶 1. चुंबकीय अभिवाह		
	🗹 2. क्षरण अभिवाह		
	🗙 3. विद्युत वाहक बल (EMF)		
	🗙 4. चुंबकत्व वाहक बल (MMF)		
		0 11 10 54050000	
		Question ID: 5406262808 Status: Answered	
		Chosen Option : 2	
0.21	सोडियम वैपर लैम्प से कौन सा रंग निकलता है?		
Ans	🗙 1. गुलाबी		
	★ 2. लाल		
	✓ 3. पीला		
	🗙 4. नीला हरा (ब्लूइश ग्रीन)	and the same of th	
	4. 11(11 (04 (03/201311))		
		Question ID: 5406262911	
		Status : Answered Chosen Option : 3	
		onosen option . 3	
Q.22 Ans	यदि DC मोटरों में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो, तो। 1. स्फुलिंग को सीमित किया जा सकता है		
	🗙 2. वोल्टता को सीमित किया जा सकता है	D.	
	🗙 3. धारा को सीमित किया जा सकता है	C_{2}	
	🗙 4. ताप को सीमित किया जा सकता है		
		Question ID : 5406262889	
		Status : Answered Chosen Option : 2	
		<u> </u>	
	DC परिपथ का शक्ति गुणक होता है।		
Ans	X 1.0		
	₹ 2. −1		
	✓ 3. 1✓ 4. 90		
	× 4. 90		
		Question ID: 5406262809	
		Status : Answered	


Q.24	केबिलों में विद्युत-रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए?	
Ans	🗙 1. ज्वलनशील	
	🗸 2. गैर-आर्द्रताग्राही	
	🗙 3. सस्ता	
	🗙 ४. गैर-अम्लरोधी	
		Question ID : 5406262863
		Status : Answered Chosen Option : 4
	The power which is expressed in kVA is:	
Ans	1. apparent power	
	2. true power	
	X 3. real power	
	X 4. reactive power	
		Question ID : 5406262866
		Status : Answered
		Chosen Option : 4
0.26	4 Α की धारा वाला एक 3 Ω का प्रतिरोध की शक्ति का अवक्षय करेगा।	
Ans	🗡 1. 12 W	
7	2. 48 W	
	X 3.7 W	
	X 4.32 W	
	4. 32 W	
		Question ID : 5406262792
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.27 f	निम्नलिखित में से कौन-सी नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है?	
Ans	 1. न्यूनतम दक्षता 2. निम्न आंतरिक प्रतिरोध 3. उच्च आंतरिक प्रतिरोध 4. न्यूनतम धारा धारिता 	
	🗸 2. निम्न आंतरिक प्रतिरोध	
	🗙 3. उच्च आंतरिक प्रतिरोध	
	🗙 ४. न्यूनतम धारा धारिता	
		Question ID : 5406262816
		Status : Answered Chosen Option : 2

Q.28 निम्नलिखित में से किस जनित्र में बहुत कम वोल्टेज विनियमन होता है?	
Ans 🗸 1. श्रेणी जनित्र	
🗙 2. शंट जनित्र	
🗙 3. संचयी संयुक्त जनित्र	
🗙 4. विभेदक संयुक्त जनित्र	
	Question ID : 5406262888
	Status: Answered
	Chosen Option : 3
Q.29 2 W शक्ति निर्धार वाले 200 Ω के प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित ह	ो सकती है?
Ans X 1. 1000 mA	
× 2. 10 A	
√ 3. 100 mA	
X 4. 10 mA	
	Oversion ID - FARSASSING
	Question ID : 5406262823 Status : Answered
	Chosen Option : 3
Q.30 जब एक अर्धचालक डोपित होता है, तो में वृद्धि होती है।	.0
Ans 🗙 1. प्रेरकत्व	
🗸 2. चालकता	
🗙 3. धारिता	,
🗙 ४. प्रतिरोध	
	Question ID : 5406262895
	Status : Answered
	Chosen Option : 1
Q.31 स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का	ग्राफ होगा।
Ans 🗸 1. V वक्र	
🗙 2. प्रतीप V वक्र	
🗙 3. प्रतीपक वक्र	
2. प्रतीप V аक3. प्रतीपक аक4. М аक	
	Question ID : 5406262847
	Status : Answered
	Chosen Option : 1

.32	प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्धार	में किया जाता है।
Ans	✓ 1. Kvar	
	★ 2. kVA	
	X 3. KV	
	★ 4. kW	
		Ourselins ID - E40000044
		Question ID : 5406262914 Status : Answered
		Chosen Option : 1
).33		
Ans	√ 1. 16 V	
	× 2.6 V	
	X 3. 1.6 ∨	
	X 4. 10 V	The state of the s
		Question ID : 5406262786 Status : Answered
		Chosen Option : 2
Q.34 Ans	A hydroelectric turbine of low head consists of:	
4115	1. Pelton wheels	
	2. Banki turbine	~
	X 3. Francis turbine	*
	√ 4. Kaplan turbine	
		Question ID : 5406262855
		Status : Answered
		Chosen Option : 4
).35	उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य प्रदान करना है।	
Ans	🗙 1. मीटर चालन	
	🗸 2. परिपथ को बंद करने की शक्ति	
	🗙 3. आपातकालीन प्रकाश	
	 1. मीटर चालन 2. परिपथ को बंद करने की शक्ति 3. आपातकालीन प्रकाश 4. वोल्टता विनियमन 	
		0
		Question ID : 5406262873 Status : Answered
		Chosen Option: 1

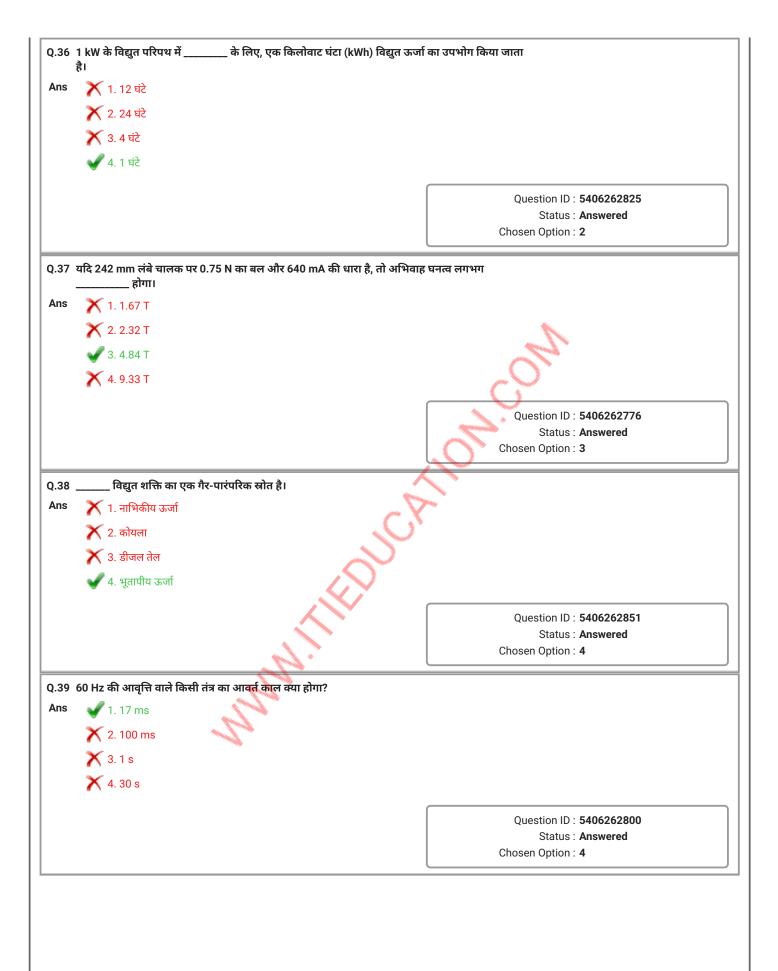

2.40	विद्युत-रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है?	
Ans	🗙 1. रबर (rubber)	
	🗸 2. पॉर्सिलेन (porcelain)	
	🗙 3. अभ्रक (mica)	
	🗙 4. प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (RCC)	
		Question ID : 5406262860
		Status : Answered Chosen Option : 1
≀.41	धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है?	
Ans	🗙 1. क्षेत्रफल में कमी करके	
	🗸 2. क्षेत्रफल में वृद्धि करके	
	🗙 3. अभिवाह में कमी करके	A
	🗙 4. प्लेट्स के बीच की दूरी में वृद्धि करके	
		Question ID : 5406262774
		Status : Answered Chosen Option : 1
		onoccii option: 1
Q.42	प्रवर्तन पर DC मोटर में होगा।	
Ans	🗹 1. निम्न प्रतिरोध	
	🗙 2. उच्च प्रतिरोध	
	🗙 3. अनंत प्रतिरोध	,
	🗙 ४. शून्य प्रतिरोध	"
		Question ID : 5406262856 Status : Answered
		Chosen Option : 1
		·
Q.43	चालकों की सतह पर सकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को कहा	जाता है।
Ans	🗙 1. गौस प्रभाव	
	२. मिलिमैन प्रभाव३. त्वाचिक प्रभाव	
	√ 3. त्वाचिक प्रभाव	
	🗙 ४. सामीप्य प्रभाव	
		Question ID : 5406262798
		Status : Answered
		Chosen Option : 4

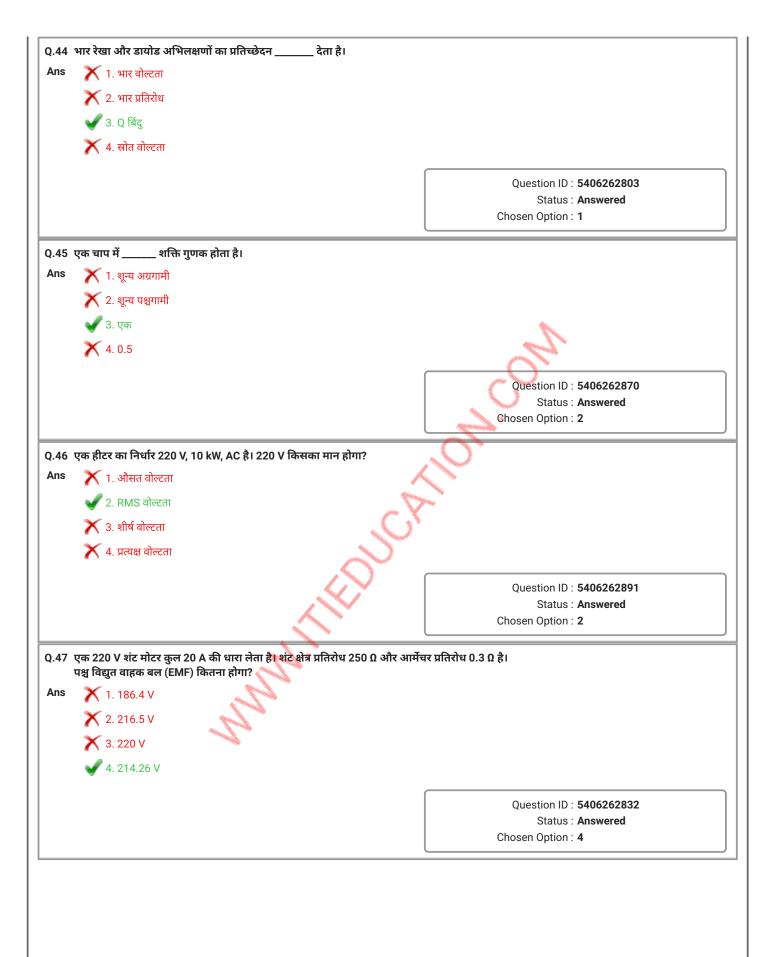

(केपेसिटर इनपुट फ़िल्टर) को अधिमान्यता दी जाती है, क्योंकि	
✓ 2. चोक महँगा होता है ✓ 3. चोक दोषों (फॉल्ट) को रोक सकता है ✓ 4. चोक सस्ता होता है Question ID : 5406262882	
X 3. चोक दोषों (फॉल्ट) को रोक सकता है X 4. चोक सस्ता होता है Question ID : 5406262882	
Q.49 किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक (ब्रूस्टर) क्या कर सकता है? Ans 1. वोल्टता पात को कम 2. धारा में कमी 3. धारा में वृद्धि 4. वोल्टता पात की प्रतिपूर्ति Question ID : 5406262864 Status : Answered Chosen Option : 3 Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोत्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans 1. अंतरिक दोष 2. परावेद्युत भंग 3. तद्दित दोष 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered	
Question ID : 5406262882	
Status : Answered Chosen Option : 3	
Q.49 किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक (बूस्टर) क्या कर सकता है? Ans	
Ans	
Ans	
✓ 2. धारा में कमी ✓ 3. धारा में वृद्धि ✓ 4. वोल्टता पात की प्रतिपूर्ति Question ID : 5406262864 Status : Answered Chosen Option : 3 Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोल्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans ✓ 1. आंतरिक दोष ✓ 2. परावैद्युत भंग ✓ 3. तड़ित दोष ✓ 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered	
4. वोल्टता पात की प्रतिपूर्ति Question ID : 5406262864 Status : Answered Chosen Option : 3 Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोल्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans 1. आंतरिक दोष X 2. परावैद्युत भंग X 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered	
Question ID : 5406262864	
Status : Answered Chosen Option : 3 Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोल्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans	
Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोल्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans	
Q.50 किसी परिणामित्र में बकहोल्ज़ रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना है। Ans	
Ans	
 2. परावैद्युत भंग 3. तड़ित दोष 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered 	
 3. तड़ित दोष 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered 	
्रे 4. बाहरी दोष Question ID : 5406262871 Status : Answered	
Question ID : 5406262871 Status : Answered	
Status : Answered	
Status : Answered	
Q.51 एक संधारित्र 10 V पर 0.6 C का आवेश प्रवाहित करता है। इसकी धारिता कितनी होगी?	
Ans X 1.0.08 F	
X 2. 0.10 F	
3. 0.06 F	
3. 0.06 F × 4. 0.09 F	
4. U.U9 F	
Question ID : 5406262789	
Status : Answered	
Chosen Option: 3	
Status : Answered Chosen Option : 3	_


Q.52	एकल कला प्रेरणी मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है?	
Ans	🗙 1. या तो स्क्वीरल केज या वून्ड	
	🗹 2. स्क्वीरल केज	
	X 3. q s 3. q 3. q 3. q 3. q 3. q 3. q 3. q 3. q 3. q 3.	
	🗙 4. न तो स्क्वीरल केज और न ही वून्ड	
		Question ID: 5406262844
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Onoscii Option . 2
Q.53	प्रेरण जनित्र का सर्पण हमेशा होता है।	
Ans	√ 1. ऋणात्मक	
	X 2. एक	
	🗙 3. धनात्मक	
	🗙 ४. शून्य	
		Question ID : 5406262859
		Status : Answered Chosen Option : 1
		and an application of the state
Q.54	पारेषण लाइन में, का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।	
Ans	🗙 1. श्रेणी संधारित्र	
	🗙 २. शंट प्रतिघातक	
	√ 3. श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र, दोनों	
	🗙 4. शंट संधारित्र	
		Question ID : 5406262862
		Status : Answered Chosen Option : 4
		Shooth space.
Q.55	निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है?	
Ans	X 1. DC मोटर	
	🗙 2. प्रत्यावर्तित्र	
	√ 3. प्रेरणी मोटर	
	🗙 ४. परिणामित्र	
		Question ID : 5406262898
		Status : Answered Chosen Option : 1
		Chooon Union : 1


	1. 400 kW 2. 400 W 3. 200 kW 4. 100 kW	Question ID : 5406262917 Status : Answered
	X 3. 200 kW	·
		·
		·
		·
Q.57 एव		·
Q.57 एव		Status : Answered
Q.57 एव		Chosen Option : 3
Q.57 एव		
प्रा	क 210 V DC शंट मोटर 30 A धारा लेता है और 1200 RPM पर चलता है। र्या तिरोध क्रमश: 2.5 Ω और 210 Ω हो, तो शंट क्षेत्र धारा कितनी होगी?	दे आर्मेचर और शंट क्षेत्र
Ans	X 1. 2.5 A	
	× 2. 1.5 A	
	X 3. 2 A	
	✓ 4.1 A	70,
		Question ID : 5406262833 Status : Answered
		Chosen Option : 4
	दि 0.4 Ω के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 A की धारा प्रवाहित करने व विद्युत वाहक बल (EMF) कितना होगा?	पर टर्मिनल वोल्टता 16 V हो,
Ans	✓ 1. 17.6 V	· X
	X 2. 18.4 V	
	X 3. 18.2 V	
	X 4. 17.4 V	
	4. 17.4 V	
		Question ID: 5406262783
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Chosen Option . 2
Q.59 नि	म्नलिखित में से किसे वोल्टता स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है?	
Ans	🗸 1. ज़ेनर डायोड	
	🗙 २. ट्रांजिस्टर	
	\chi 3. संक्रियात्मक प्रवर्धक (Op-amp)	
	🗙 ४. जंक्शन डायोड	
	•	
		Question ID : 5406262804
		Status : Answered Chosen Option : 2
		555 2

Q.60	विकल्पों में दिए गए लैम्पों में से किसमें, वोल्टता के उतार-चढ़ाव क अधिक प्रभाव पड़ता है?	ज प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से
Ans	 ✓ 1. इन्कैन्डिसेंट लैम्प 	
	🗙 2. फ्लोरसेंट लैम्प	
	🗙 3. मरकरी वैपर लैम्प	
	🗙 ४. सोडियम वैपर लैम्प	
		Question ID : 5406262910
		Status : Answered Chosen Option : 1
		Silveri Spileri I
	एक 3-कला, 4 ध्रुव, 12 प्रखाँच तुल्यकालिक मशीन, तुल्यकालिक होगा?	गति से चल रही है। प्रखाँच कोण कितना
Ans	X 1.120°	
	√ 2. 60°	
	X 3. 30°	
	X 4. 25°	~O,
		Question ID : 5406262814 Status : Answered
		Chosen Option : 2
Q.62 Ans	एक 500 KVA परिणामित्र में 2 प्रतिशत प्रतिघात है। 2000 KVA	पर इसका प्रतिघात कितना होगा?
Alla	1. 8 प्रतिशत	CX
	🗙 2. 6 प्रतिशत	
	🗙 3. 10 प्रतिशत	
	🗙 ४. 5 प्रतिशत	
		Question ID : 5406262818
		Status : Answered
	<i>1</i> 2.	Chosen Option : 1
Q.63	यदि मूल आवृत्ति 50 Hz हो, तो तृतीय सन्नादी सामग्री के कारण र	सन्नादी आवृत्ति कितनी होगी?
Ans	X 1. 50 Hz	•
	X 2. 15 Hz	
	✓ 3. 150 Hz	
	★ 4.0	
		Question ID : 5406262900
		Status : Answered Chosen Option : 1
		GHOSEH OPTION . I

Q.64	एक पूर्ण तरंग ब्रिज दिष्टकारी (ब्रिज रेक्टिफायर) को 15 V भार से जुड़ा हुआ है। शिखर प्रतिलोम वोल्टता (PIV) कित	_{rms} AC स्रोत से आपूर्ति दी जाती है और यह 100 Ω _{ानी} होगी?
Ans	✓ 1. 21.21 V	
	× 2. 16.61 V	
	X 3. 24.56 V	
	× 4. 19.29 V	
	4. 15.25	
		Question ID : 5406262806
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Chosen Option . 2
Q.65	Doped silicon is regarded as a/an:	
Ans	X 1. insulator	
	2. semiconductor	
	X 3. conductor	
	X 4. impurity	
		Question ID : 5406262770
		Status : Answered Chosen Option : 1
		Sites of the sites
Ans	 ★ 1.910 W ★ 2.923.1 W ★ 3.880 W ★ 4.900 W 	LOICH
		Question ID : 5406262841
		Status : Answered
	la constitution of the con	Chosen Option : 2
0.67	1000 RPM पर चल रहे एक 6-ध्रुव प्रत्यावर्तित्र में उत्पादि	– त विद्यत वाहक बल (EMF) की आवत्ति कितनी होगी?
Ans	✓ 1. 50 Hz	
	X 2. 70 Hz	
	X 3. 40 Hz	
	3. 40 HZ	
	X 4. 60 Hz	
	X 4. 60 Hz	Ouestion ID : 5406262846
	X 4. 60 Hz	Question ID : 5406262846 Status : Answered

าร	होता है? 🗡 1. स्क्वीरल केज घूर्णक	
	🗙 2. समुन्नत ध्रुव घूर्णक	
	🗙 3. कुंडलित (वून्ड) घूर्णक	
	 4. बेलनाकार घूर्णक 	
	•	
		Question ID : 5406262861
		Status : Answered Chosen Option : 4
_		
69 ns	~ .	
113	X 1.	
	✓ 2.✗ 3.	
		The state of the s
	X 4.	~O`
		Question ID : 5406262915
		Status : Answered
		Chosen Option : 3
.70	केबिलों में अंतर कोष का क्या कार्य होता है?	
ns	🗹 1. प्रतिबल वितरित करना	
	🗙 2. नमी से सुरक्षा प्रदान करना	• X
	🗙 3. प्रतिबल कम करना	
	🗙 4. विद्युत-रोधन प्रदान करना	
		0 11 15 540404074
		Question ID : 5406262874 Status : Answered
		Chosen Option : 4
71	परिपथ वियोजक सामान्य रूप से निम्न में से किस दोष पर निर्धारित होते हैं?	
ns	✓ 1. सममित	
	2. दोहरी लाइन से भू दोष3. लाइन से लाइन दोष	
	X 4. एकल लाइन से भू दोष	
	देवाया साउँ। सं चैताव	
		Question ID : 5406262879
		Status : Answered Chosen Option : 3
		Giloseii Optioii . 3

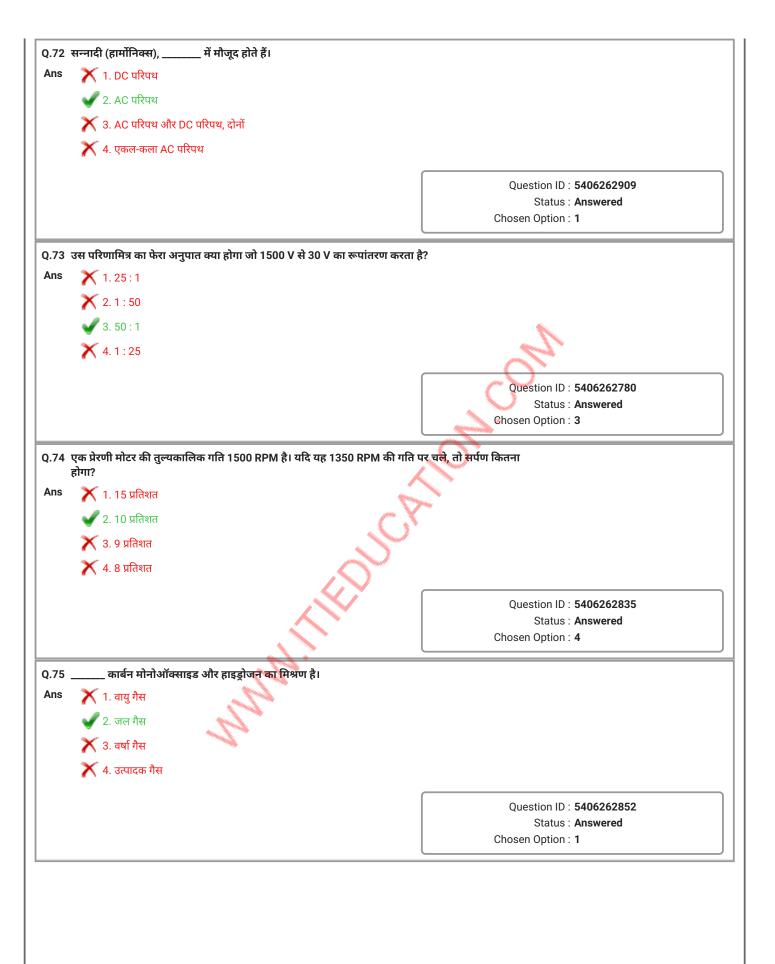

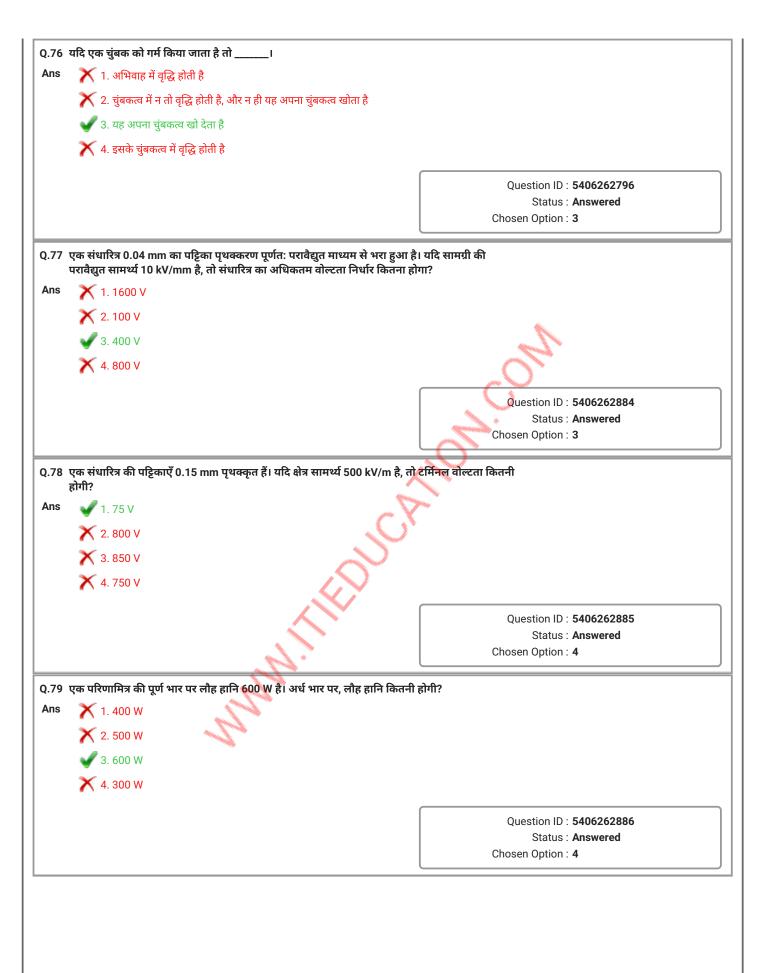

	एक आदर्श परिणामित्र के प्राथमिक पर 1200 वर्तन और इसके द्वितीयक पर चालक वोल्टता 110 V और भार प्रतिरोध 15 Ω है। धारा परिणमन अनुपात व	
ns	X 1.2	
	✓ 2. 0.5	
	X 3. 1	
	× 4.0	
		Question ID: 5406262837
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Chosen Option . 2
2.81		
Ans	√ 1.	
	× 2.	
	★ 2. ★ 3.	
	× 4.	
		Question ID : 5406262812
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Chosen Option . 2
Ans	प्रणाली के साथ स्टार में जुड़ी हुई हैं। लाइन धारा कितनी होगी? 1. 19.24 A 2. 92.4 A 3. 9 A 4. 9.24 A	SCA
		Question ID : 5406262916
		Status : Answered Chosen Option : 4
2.83	वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है, एक होता है।	
Ans	🗙 1. पंखा	
	🗙 2. रेफ्रिजरेटर	
	🗸 3. तंतु लैंप (फिलमन्ट लैंप)	
	X 4. मिक्सर	
	• *	
		Question ID : 5406262876
		Question ID : 5406262876 Status : Answered Chosen Option : 1

Q.85 5 A वार Ans X V	 सामान्य क्षेत्र उत्तेजन निम्न घर्षण शून्य भार जड़त्व अत्यधिक भार ते DC धारा का औसत मान होगा। A B A B B	Question ID: 5406262848 Status: Answered Chosen Option: 2 Question ID: 5406262777 Status: Answered Chosen Option: 4
Q.85 5 A वात Ans X V	3. शून्य भार जड़त्व 4. अत्यधिक भार ली DC धारा का औसत मान होगा। 1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 2 Question ID : 5406262777 Status : Answered Chosen Option : 4
Q.85 5 A वात Ans X X V	4. अत्यधिक भार ली DC धारा का औसत मान होगा। 1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 2 Question ID : 5406262777 Status : Answered Chosen Option : 4
Q.85 5 A वात Ans X X Q.86 किसी वि	ली DC धारा का औसत मान होगा। 1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 2 Question ID : 5406262777 Status : Answered Chosen Option : 4
Ans X X V Q.86 किसी वि	1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 2 Question ID : 5406262777 Status : Answered Chosen Option : 4
Ans X X V Q.86 किसी वि Ans X	1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 2 Question ID : 5406262777 Status : Answered Chosen Option : 4
Ans X X V Q.86 किसी वि Ans X	1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Question ID: 5406262777 Status: Answered Chosen Option: 4
Ans X X V Q.86 किसी वि Ans X	1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 4
Ans X X V Q.86 किसी वि Ans X	1. 0 A 2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A	Status : Answered Chosen Option : 4
Q.86 िकसी ि	2. 2 A 3. 2.5 A 4. 5 A विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है।	Status : Answered Chosen Option : 4
Q .86 किसी वि	3. 2.5 A 4. 5 A विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है।	Status : Answered Chosen Option : 4
Q.86 किसी वि Ans	4. 5 A विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है।	Status : Answered Chosen Option : 4
Q.86 किसी वि Ans	वेद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है।	Status : Answered Chosen Option : 4
Ans 🗙	7	Status : Answered Chosen Option : 4
Ans 🗙	7	Status : Answered Chosen Option : 4
Ans 🗙	7	
Ans 🗙	7	
Ans 🗙	7	
	1 ਟੀਟਰੀ ਕਾਟਰ	
_	 दोहरी लाइन दोहरी लाइन से भू 	
	3. एकल लाइन से भू	
X	4. तीन-कला	
		Question ID : 5406262817
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.87 एक 40	00 V, 50 Hz, 4-ध्रुव, तीन-कला प्रेरणी मोटर के घूर्णक पर	पॉवर इनपुट 40 kW है। घूर्णक EMF प्रति
	200 पूर्ण चक्र बनाता है। सर्पण कितना होगा?	
	1. 66.6 प्रतिशत	
	2. 6.67 प्रतिशत	
	3. 0.6 प्रतिशत	
X	4. 60 प्रतिशत	
		Outputies ID - F40404004
		Question ID : 5406262894 Status : Answered
		Chosen Option : 1

	एक प्रत्यावर्तित्र में प्रति ध्रुव 9 प्रखाँच हैं। यदि प्रत्येक कुंडली 8 प्रखाँच तारत्व क्या होगा?	عداعدوا والاال و, الا الالاط عاط
Ans	X 1. 0.585	
	× 2. 0.785	
	3. 0.985	
	X 4. 0.685	
	•	
		Question ID : 5406262845 Status : Answered
		Chosen Option : 3
2.89	12 Ω की प्रतिरोधकता और 25 Ω के प्रेरणिक प्रतिघात वाली एक कुंडली 4	1 Ω के धारिता प्रतिघात के साथ
	श्रेणी क्रम में जुड़ी है। यह संयोजन 230 V, 50 Hz की आपूर्ति के साथ जुड़ा होगी?	हुआ हा परिपर्थ का प्रातबाधा क्या
Ans	√ 1. 20 Ω	
	× 2.10 Ω	
	Χ 3.15 Ω	
	Χ 4. 30 Ω	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
	V 4.00 II	
		Question ID : 5406262793
		Status : Answered
		Chosen Option : 3
Q.90	एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन का उपयोग से अधिक वोल्टता के वि	लेए कि <mark>या जाता है</mark> ।
Ans	X 1.11 kV	CX
	✓ 2. 132 kV	
	X 3. 33 kV	
	★ 4. 66 kV	
		Question ID : 5406262868
	<i></i>	Status : Answered Chosen Option : 1
		Silosoff option: 1
		0 Luc 3 - C Luc 3 - 3 C
Q.91	यदि एक प्रेरणी मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 2	U KW आर 6 KW ह, ता घूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी?	u kw आर 6 kw ह, ता धूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW	U KW आर 6 KW ह, ता धूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW 2. 14 kW	U KW आर 6 KW ह, ता घूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW 2. 14 kW 3. 20 kW	U KW आर 6 KW ह, ता घूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW 2. 14 kW	U KW आर 6 KW ह, ता धूणक
	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW 2. 14 kW 3. 20 kW	
Q.91 Ans	ओमीय हानि (rotor ohmic losses) कितनी होगी? 1. 26 kW 2. 14 kW 3. 20 kW	Question ID : 5406262815 Status : Answered

4.52	एक 50 Hz, ज्यावक्रीय प्रवाह 0.02 Wb एक ट्रांसफार्मर माध्यमिक के 55 मोड् प्रेरित वोल्टेज का RMS मान है:	इ क साथ लिक। माध्यामक क
Ans	X 1. 250 V	
	X 2. 210 V	
	X 3. 220.26 V	
	✓ 4. 244.2 V	
		Question ID : 5406262836 Status : Answered
		Chosen Option: 3
0.03	60 μA की धारा मिलीएम्पियर (mA) में कितनी होगी?	
Q.93	✓ 1. 0.06 mA	
	× 2. 600 mA	
	X 3. 6 mA	
	× 4. 0.6 mA	
	4.0.01114	
		Question ID : 5406262772
		Status : Answered Chosen Option : 1
Q.94	प्रेरणी मोटर में अर्ध-संवृत प्रखाँच का क्या कार्य होता है?	
Ans	🗙 1. विकर्षण बलाघूर्ण बढ़ाना	Control of the contro
	🗙 2. प्रवर्तन बलाघूर्ण बढ़ाना	
	🗙 3. दक्षता बढ़ाना	
	🗸 4. चुंबकीय धारा घटाना तथा शक्ति गुणक बढ़ाना	
		Question ID : 5406262811
		Status : Answered
		Chosen Option: 1
0.05	600 µWb का चुंबकीय अभिवाह 1500 वर्तनों (turns) वाली एक कुंडली के ग	गाश्या से कार्य करना है और 0.5
Q.93	सेकंड में उत्क्रमित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल (EMF) का औसत मान वि	नितना होगा?
Ans	✓ 1. 3.6 V	
	× 2. 4.9 V	
	X 3. 1.6 ∨	
	★ 4. 2.35 V	
		Question ID : 5406262778 Status : Answered
		Chosen Option: 4

Q.96	एक 6 ध्रुव वेव वून्ड वाले DC जनित्र में इसके आर्मेचर पर 600 चालक हैं। यदि प्रति तो 300 V उत्पादित करने के लिए जनित्र को किस गति पर चलना होगा?	ध्रुव अभिवाह 0.02 Wb हो,
Ans	X 1. 1200 RPM	
	X 2. 1500 RPM	
	√ 3. 500 RPM	
	X 4. 1000 RPM	
		Question ID: 5406262830 Status: Answered
		Chosen Option: 1
0.07		
Q.97 Ans	एकल कला प्रेरणी मोटर का शक्ति गुणक के कारण कम होता है।	
Allo		
	🗙 २. विपुल क्षरण अभिवाह	
	🗙 3. न्यून क्षरण अभिवाह	
	🗙 ४. विपुल प्रवर्तन धारा	~O`
		Question ID : 5406262843
		Status : Answered
		Chosen Option : 2
Q.98	विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण वोल्टर	ताहोती है।
Ans	★ 1. 230 kV	
	★ 2. 33 kV	X
	✓ 3. 11 kV	<i>)</i>
	X 4. 66 kV	
		Question ID : 5406262875
		Status : Answered Chosen Option : 1
		·
Q.99	दो-कला प्रणाली कला में, वोल्टता तक भिन्न होती है।	
Ans	X 1. 120°	
	✓ 2.90°	
	X 3. 180°	
	★ 4. 60°	
		Question ID : 5406262890 Status : Answered
		Chosen Option : 1


Ans 🗸 1	ात प्रतिरोधक की निम्न सीमा 147 Ω है। अभिहित मान क्या होगा: 1. 150 Ω 2. 152 Ω	?
X 2		
	2. 152 Ω	
X 3		
	3. 160 Ω	
X 4	4. 148 Ω	
		Question ID : 5406262773 Status : Answered
		Chosen Option : 3
0.101 एक प्रति	तरोधक-संधारित्र (RC) श्रेणी परिपथ 200 V DC आपूर्ति से जुड़ा ह्	इआ है। एक समय नियतांक के बाद
संधारित्र	। पर कितनी वोल्टता होगी?	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ans X 1	1. 200 V	
X 2	2. 100 V	
X 3	3. 110 V	
V 4	4. 126.4 V	
		Question ID : 5406262877
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
० १०२ गरि एक	5 8 ध्रुव, 220 V, सिंपलेक्स लैप वृत्त्ड वाला आर्मेचर 125 A वितरित	न करता है जो इसकी प्रति प्रार्थ
वोल्टता ी	कितनी होगी?	त परता है, ता इसका आत पाप
Ans 🧹 1	1. 220 V	
X 2	2. 1.76 V	C,
X 3	3. 176 V	
X 4	4. 230 V	
		Question ID : 5406262829 Status : Answered
		Chosen Option : 2
0 102 D O f	खित में से कौन एक जलविद्युत केंद् <mark>र नहीं</mark> है?	
	ाखत म स कान एक जलावद्युत कंद्र नहा ह <i>?</i> 1. नागार्जुन सागर	
	2. भाखड़ा नांगल	
	 साखड़ा नागल तारापुर 	
^ 4	4. कोयना	
		Question ID : 5406262854
		Status: Answered
		Chosen Option : 4


Q.104	फ्यूज़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?			
Ans	🗹 1. सीसा-टिन मिश्रधातु			
	🗙 2. ताँबा			
	🗙 3. नाइक्रोम			
	🗙 ४. टंगस्टन			
		Ougation ID - F400202785		
		Question ID : 5406262785 Status : Answered		
		Chosen Option : 3		
Q.105	यदि फ्यूज का धारा निर्धार 10 A है, तो संगलन (फ्यूजिंग) धारा क्या होगी?			
Ans	X 1. 10 A			
	X 2.5 A			
	★ 3. 7.5 A			
	√ 4. 10 A से अधिक			
		Question ID : 5406262880 Status : Answered		
		Chosen Option : 2		
O 106	एक विलगक है।			
Ans	रक विलगक है। 1. एयर स्विच है, जो हाथ से (मैन्युअल रूप से) संचालित होता है			
	2. रिले ऑपरेशन वाला ऑयल स्विच है			
	X 3. रिले नियंत्रित एयर स्विच है			
	🗙 4. तेल स्विच है, जो हाथ से (मैन्युअल रूप से) संचालित होता है			
		Question ID : 5406262912 Status : Answered		
		Chosen Option : 4		
Q.107 Ans	DC परिपथों की आवृत्ति होगी।			
Allo	1. 0 Hz			
	X 2. 50 Hz X 3. 60 Hz			
	3. 60 HZ X 4. 1 Hz			
	4.1 Hz			
		Question ID : 5406262810		
		Status : Answered		
		Chosen Option : 1		

Q. 100	एक अर्ध-तरंग दिष्टकारी में दी गई निवेश (इनपुट) प्रत्यावर्ती धारा (AC) शि (आउटपुट) शक्ति 400 W है। दिष्टकरण दक्षता क्या होगी?	क्ते 1000 W है। प्राप्त DC निर्गम
Ans	🔀 1. 42 प्रतिशत	
	🗸 2. 40 प्रतिशत	
	💢 3. 43 प्रतिशत	
	🗙 4. 45 प्रतिशत	
		Question ID : 5406262827 Status : Answered
		Chosen Option: 1
	निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक, दोनों दिशाओं में DC शं सक्षम है?	ट मोटर की गति को नियंत्रित करने में
Ans	🗙 1. आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि	
	🔀 2. आर्मेंचर प्रतिरोध नियंत्रण	
	🗙 3. फील्ड डाइवर्टर विधि	
	4. वार्ड लियोनार्ड विधि	~O`
		Question ID : 5406262820 Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.110	एक टोराइडी कुंडली में 33 cm लंबा चुंबकीय पथ और 650 A/m का चुंबर 250 mA हो. तो कंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी?	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
Q.110 Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी?	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी?	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1.858 2.558	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1.858 2.558	कीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458	Question ID : 5406262790
	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900 निम्नलिखित में से क्या DC मोटरों के अधितापन का कारण है?	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900 निम्नलिखित में से क्या DC मोटरों के अधितापन का कारण है? 1. अधिभार	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790 Status : Answered
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790 Status : Answered Chosen Option : 2
Ans	250 mA हो, तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? 1. 858 2. 558 3. 458 4. 900	Question ID : 5406262790 Status : Answered

₹.112	: एक जनित्र में, प्रेरित विद्युत वाहक बल (EMF) की दिशा को	द्वारा दशाया जाता हा
Ans	🧹 1. फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम	
	🔀 2. फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम	
	🗙 3. लेंज़ के नियम	
	🗙 4. फैराडे के नियम	
	• •	
		Question ID: 5406262807
		Status : Answered Chosen Option : 1
Q.113	0.5 Ω आर्मेचर प्रतिरोध और 180 V पश्च विद्युत वाहक बल (El धारा कितनी होगी?	MF) के 200 V DC सिरीज़ मोटर द्वारा कर्षित
Ans	X 1.80 A	
	× 2. 90 A	_
	× 3. 60 A	
	✓ 4. 40 A	
	, and the second	
		Question ID : 5406262819
		Status : Answered Chosen Option : 4
	एक मोटर की निर्धारित भार पर गति शून्य भार पर 1000 RPM गति विनियमन है।	से 950 RPM तक कम हो जाती है। मोटर का
Ans	🗙 1. 6.9 प्रतिशत	
	🗙 2. 4.6 प्रतिशत	
	🗙 3. 6.2 प्रतिशत	
	3. 6.2 प्रतिशत4. 5.2 प्रतिशत	
		Our ation ID a Face come
		Question ID : 5406262822 Status : Answered
		Question ID : 5406262822 Status : Answered Chosen Option : 3
	🗸 4. 5.2 प्रतिशत	Status : Answered
	4. 5.2 प्रतिशतपरिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा।	Status : Answered
Q.115 Ans	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम	Status : Answered
	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम 2. छोटा	Status : Answered
	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम 2. छोटा	Status : Answered
	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम	Status : Answered
	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम 2. छोटा	Status : Answered Chosen Option : 3
	4. 5.2 प्रतिशत परिणामित्र की मुख्य सामग्री में शैथिल्य क्षेत्र होगा। 1. मध्यम 2. छोटा	Status : Answered

Q.116	किसी वियोजन परिणामित्र में होते हैं।	
Ans	🗙 1. शून्य फेरा अनुपात	
	🗶 2. 2 : 1 फेरा अनुपात	
	🗙 3.1 : 2 फेरा अनुपात	
	🗸 4. 1 : 1 फेरा अनुपात	
		Question ID : 5406262899 Status : Answered
		Chosen Option : 2
Q.117	निम्नलिखित में से कौन-सी DC जनित्र की सतत हानि नहीं है?	
Ans	🗙 1. यांत्रिक हानि	
	🗸 2. ताम्र हानि	
	🗙 3. शंट क्षेत्र हानि	
	🗙 4. लौह हानि	
		Question ID : 5406262831 Status : Answered
		Chosen Option: 3
	निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी (सर्ज टैंक) होते हैं	?
Ans	🗙 1. नाभिकीय	
	2. तापीय	
	🗸 3. जलविद्युत	
	🗙 4. डीजल	
		Question ID : 5406262853
		Status : Answered
		Chosen Option : 4
Q.119	एक तुल्यकालिक मशीन में, समकोणिक अक्ष तुल्यकाली प्रतिघात	का अनुपात होता है।
Ans	🗙 1. Vmax और Imin	
	🗸 2. Vmin और Imax	
	🗙 3. Vmin और Imin	
	🗙 4. Vmax और lmax	
	🗶 4. Vmax और lmax	
	🗶 4. Vmax और lmax	Question ID : 5406262802
	🗶 4. Vmax और lmax	Question ID : 5406262802 Status : Answered Chosen Option : 1

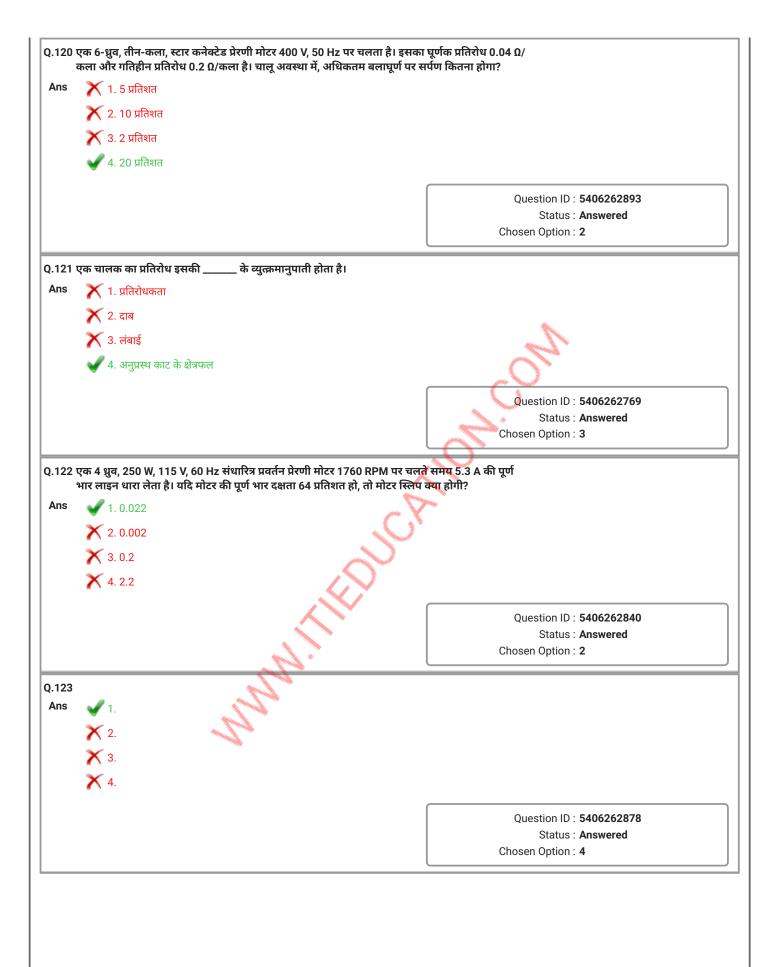

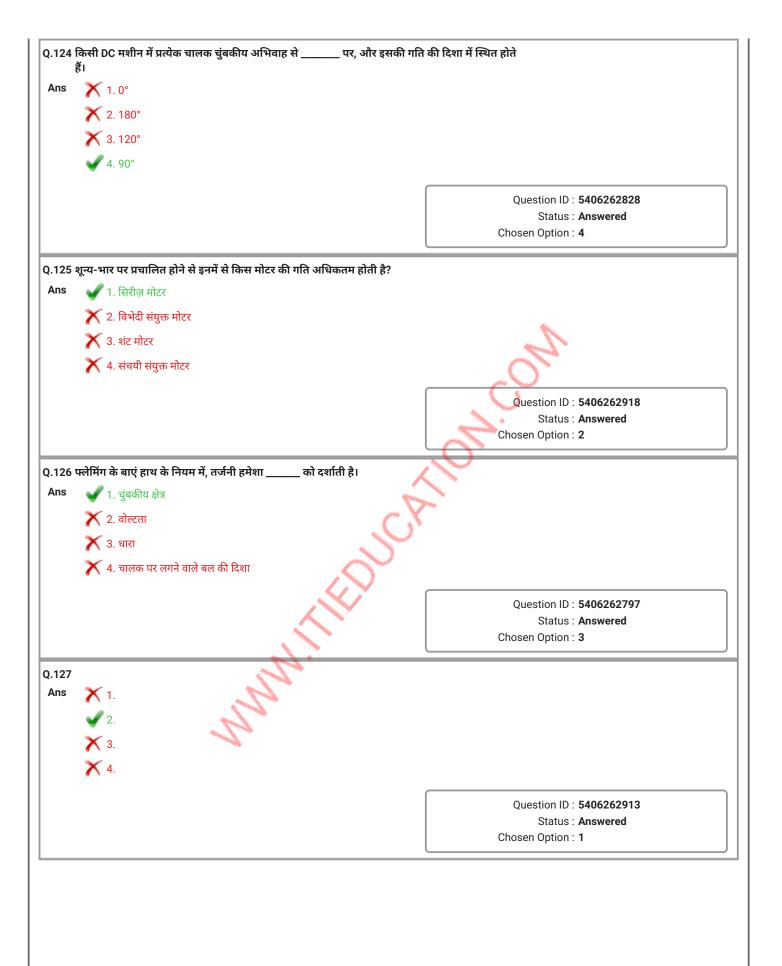

Q.128	एक 4 ध्रुव, 20 kW, 180 V वेव वाइंडिंग वाले DC शंट जनित्र में, प्रत	चेक समांतर पाथ में धारा होगी।	
Ans	X 1. 111.11 A		
	× 2. 65.5 A		
	× 3.75.6 A		
	√ 4. 55.55 A		
		Question ID : 5406262887 Status : Answered	
		Chosen Option : 1	
	आपूर्तित वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वा 	ला उपकरण कौन-सा है?	
Ans	🗸 1. वैद्युत उपकरण		
	🗙 २. मिक्सर		
	🗙 3. रूम हीटर		
	🗙 4. टैबल फैन		
		Question ID : 5406262850 Status : Answered	
		Chosen Option : 2	
	X 2. 0.5 Hz✓ 3. 1.5 HzX 4. 1 Hz	OJCP	
		Question ID : 5406262801 Status : Answered	
		Chosen Option : 3	
		N. N. N.	
	यदि एक निस्यंदित भार धारा 10 mA हो, तो निम्न में से किस परिप	थ में डायोड धारा 10 mA होगी?	
Ans	🗙 1. अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक परिपथ		
	2. अर्ध-तरंग दिष्टकारी3. ब्रिज दिष्टकारी (ब्रिज रेक्टिफायर)		
	X 3 ਕਿਹੜ ਟਿਲਟਸ਼ਟੀ (ਕਿਹੜ ਏਟਿਊਸਸ਼ਹਿਟ)		
	उ. । प्रण । ५८५मरा (। प्रण रायस्यायर)		
	४. मध्य टैप पूर्ण तरंग दिष्टकारी		

	द्युति (ब्राइटनेस) की इकाई है।	
Ans	🗸 1. लैम्बर्ट	
	🗶 2. ल्यूमेन	
	🗙 3. लक्स	
	🔀 4. कैन्डेला	
		0 11 15 540505000
		Question ID : 5406262903 Status : Answered
		Chosen Option : 1
n 133	यदि ज्या तरंग की अवधि 1/2 m सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी?	
Ans	7 1. 40 Hz	
	× 2. 20 Hz	
	X 3. 30 Hz	
	✓ 4. 2000 Hz	
	4. 2000 HZ	
		Question ID: 5406262799
		Status : Answered Chosen Option : 2
		onosch option . Z
Q.134 Ans	दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायन के क्षण तक के समय को क 1. आर्कन काल	हा जाता है।
	1. બાબન બાલ	
	🗙 2. प्रचालन काल	
	🗙 2. प्रचालन काल	
	2. प्रचालन काल3. भंजन काल	
	2. प्रचालन काल3. भंजन काल	Question ID : 5406262867 Status : Answered
	2. प्रचालन काल3. भंजन काल	Question ID : 5406262867 Status : Answered Chosen Option : 3
	2. प्रचालन काल3. भंजन काल4. रक्षण काल	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज्ञ	Status : Answered Chosen Option : 3
	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 2. तेल 	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 2. तेल 3. SF6 	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 2. तेल 	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 2. तेल 3. SF6 	Status : Answered Chosen Option : 3
Q.135	 2. प्रचालन काल 3. भंजन काल 4. रक्षण काल घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया ज 1. वायु 2. तेल 3. SF6 	Status : Answered Chosen Option : 3

	निम्नलिखित में से किस मशीन में पश्च EMF की अवधारणा होती है?	
Ans	🔀 1. परिणामित्र	
	🔀 २. प्रेरणी मोटर	
	√ 3. DC मोटर	
	🗙 ४. प्रत्यावर्तित्र	
		Question ID : 5406262897 Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.137	ं एक तापक (हीटर) 220 V पर चालित है, और इसकी दक्षता 99 प्रतिशत हैं तापक की निवेश (इनपुट) धारा क्या है?	है। ऊर्जा की खपत 1.5 kW/hr है।
Ans	✓ 1. 6.82 A	
	× 2. 2.22 A	
	★ 3. 22 A	
	★ 4. 7.56 A	
		Question ID : 5406262857
		Status : Answered Chosen Option : 1
		onecon epiter. I
Q.138	दो बैटरियाँ E1 और E2, जिनका विद्युत वाहक बल (EMF) क्रमश: 6 V अं क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं	ौर 2 V है तथा आंतरिक प्रतिरोध । बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी
Q.138 Ans	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 V 2. 3.55 V 3. 1.23 V	ौर 2 V है तथा आंतरिक प्रतिरोध । बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी
	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 \vee 2. 3.55 \vee	ौर 2 V है तथा आंतरिक प्रतिरोध । बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी
	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 V 2. 3.55 V 3. 1.23 V	्रीर 2 V है तथा आंतरिक प्रतिरोध । बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी
Ans	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 V 2. 3.55 V 3. 1.23 V 4. 3 V	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? ✓ 1. 2.5 ∨ ✓ 2. 3.55 ∨ ✓ 3. 1.23 ∨ ✓ 4. 3 ∨ ☐ जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीिप्त (फ्लोरोसेंट) का रंग ह	Question ID : 5406262787 Status : Answered
Ans	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 V 2. 3.55 V 3. 1.23 V 4. 3 V जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) का रंग ह	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	 क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 ∨ 2. 3.55 ∨ 3. 1.23 ∨ 4. 3 ∨ जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) का रंग ह 1. नीला 2. नीला सफेद (ब्लूइश वाइट) 	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी?	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	 क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी? 1. 2.5 ∨ 2. 3.55 ∨ 3. 1.23 ∨ 4. 3 ∨ जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) का रंग ह 1. नीला 2. नीला सफेद (ब्लूइश वाइट) 	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी?	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3
Ans Q.139	क्रमश: 2 Ω और 3 Ω है, एक 5 Ω प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हैं होगी?	Question ID : 5406262787 Status : Answered Chosen Option : 3

140	3 µF के पाँच संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस तंत्र की समतुल्य धारित	ग कितनी होगी?	
Ans	1. 10 μF2. 5 μF		
	X 3. 15 μF		
	√ 4. 0.6 µF		
		Question ID: 5406262775 Status: Answered	
		Chosen Option: 4	
		·	
.141	2.5		
Ans	X 1.		
	X 2.		
	X 3.		
	✓ 4.		
		Question ID : 5406262824 Status : Answered	
		Chosen Option : 4	
Ans	 1. भाप विद्युत संयंत्र 2. जलविद्युत संयंत्र 3. डीजल विद्युत संयंत्र 4. नाभिकीय विद्युत संयंत्र 	(CP)	
		Question ID : 5406262883 Status : Answered Chosen Option : 1	
	एक 230 V/2300 V परिणामित्र, 0.25 पश्चगामी शक्ति गुणक पर 5 A कितनी होगी?	की शून्य भार धारा लेता है। कोर हानि	
Ans	✓ 1. 287.5 W		
	X 2. 200 W		
	X 3. 220 W		
	★ 4. 250 W		
		Question ID : 5406262838	
		Question ID : 5406262838 Status : Answered	

Q.144		
Ans	X 1.	
	✓ 2.	
	X 3.	
	✗ 3.✗ 4.	
		Question ID : 5406262795 Status : Answered
		Chosen Option : 1
	निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण _	है।
Ans	🗙 1. विलगक	
	🗸 2. फ्यूज	
	🗙 3. वायु ब्रेक परिपथ वियोजक	
	🗙 4. ऑयल परिपथ वियोजक	
		Question ID : 5406262881
		Status : Answered
		Chosen Option : 3
0.146		
Q.146 Ans	प्रदीप्ति की इकाई है। ✓ 1. लक्स	
Allo		
	2. ल्यूमेन	
	🗙 3. लैम्बर्ट	S'
	🗙 4. कैन्डेला	
		Question ID : 5406262905
		Status : Answered
		Chosen Option : 1
Q.147	भार में वृद्धि के साथ, स्थिर गति दर्शाता है।	
Ans	🗙 1. DC कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर	
	🗙 2. DC डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर	
	🗙 3. DC सिरीज़ मोटर	
	✓ 4. DC शंट मोटर	
		Question ID : 5406262788
		Status : Answered Chosen Option : 2
		Shotell Option . 2

